
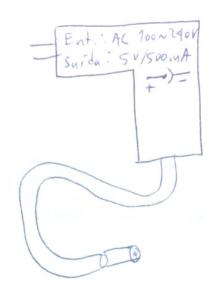



· Caracteristicas:

- Botão de contar/parar
- Botão de Zerar
- Gerador de base de tempo pouco preciso (com 555)
- Ao energizar, inicializa com 0:00.0

## · Aspecto físico:

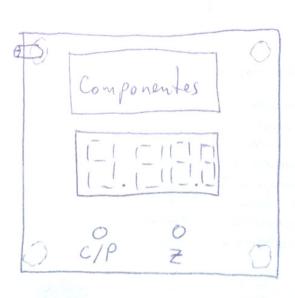




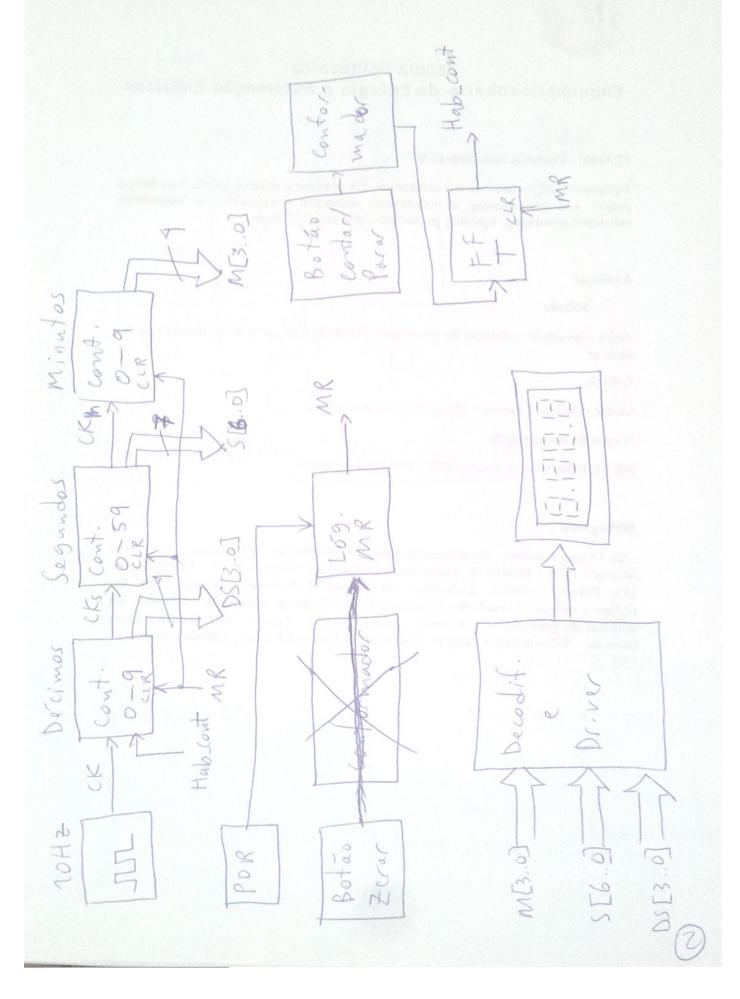

## · trechos esquematicos e memorra de carlcuto


oscilador de 20 HZ

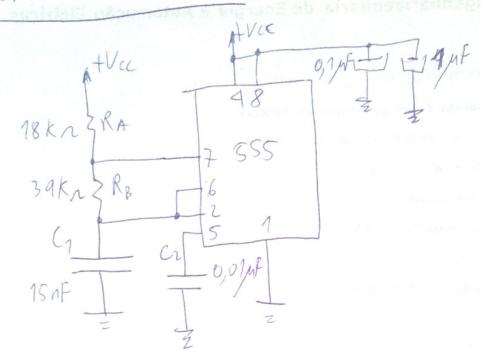


-> Ref -: National Semi conductor

$$P/SE = 15 nF / 16V$$
 $R_1 = 18 kn \pm 5\% / 1/8W$ 
 $R_2 = 39 kn \pm 5\% / 1/8W$ 

## cont. Décimos de Segundos

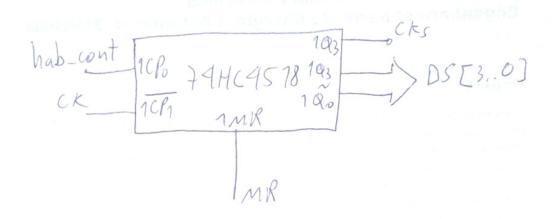


## Cont. Segundos

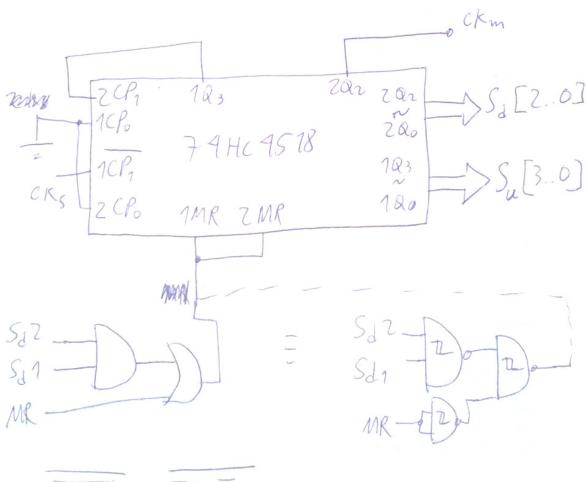


1

Cont. Minutos

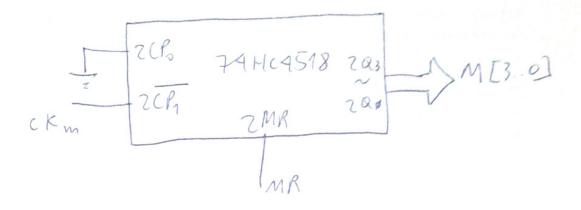

Decodif., Driver e Displays

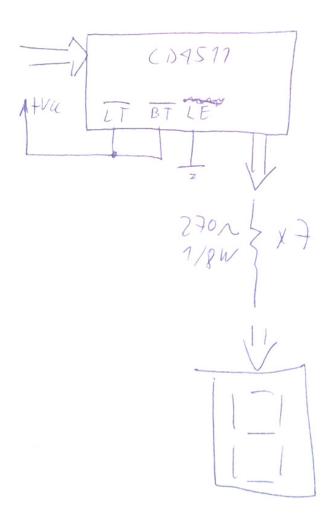



Botões e POR Zerar OMK =10MF ALVa 74HC73 MR