
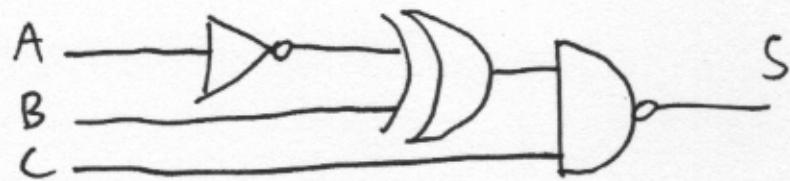


Exercício: Complete a Carta de Tempos

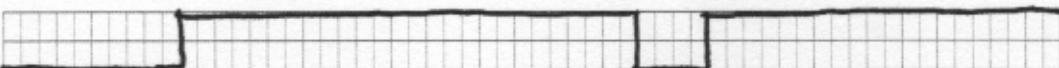

A










B




C



S

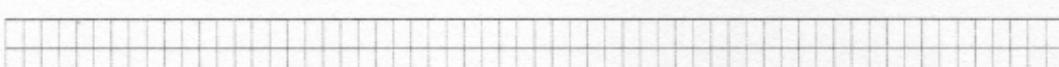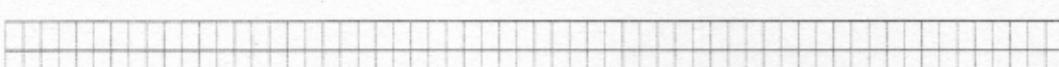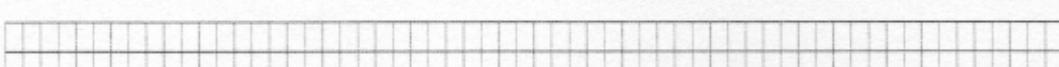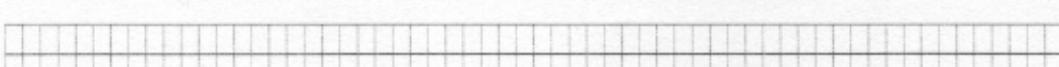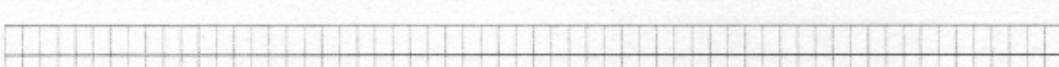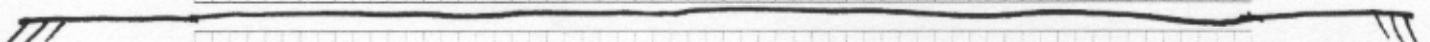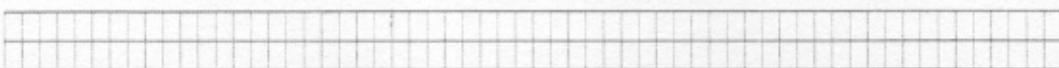

Exercício: Complete a Carta de Tempos

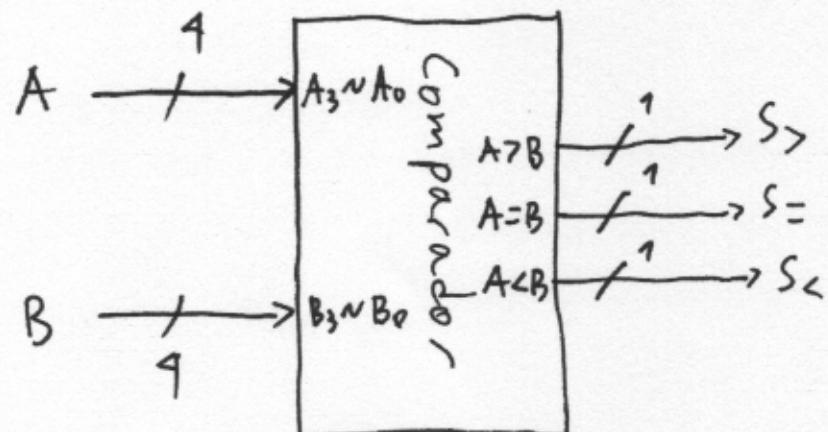

$A_{(HEX)}$ | A | X | 3 | X | 8


$B_{(HEX)}$ | 7 | X | Ø | X | 8

S_>

S₌

S_<

Exercício: Complete a Carta de Tempos

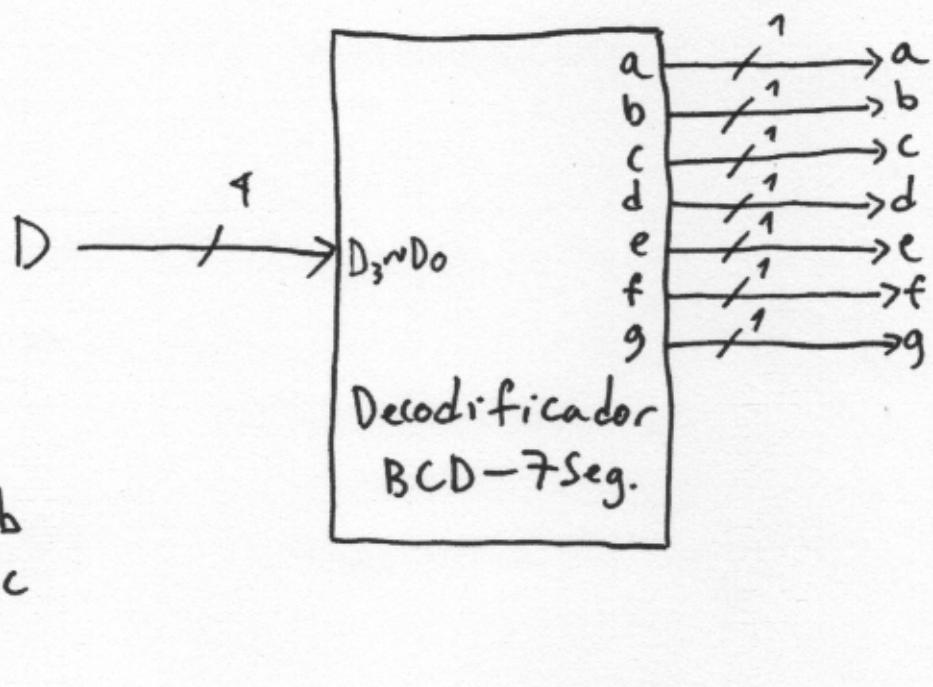

$D_{(HEX)}$ 3 | 8 | 1 | 4 |

a

b

c


d

e


f

g


Exercício: Complete a Carta de Tempos

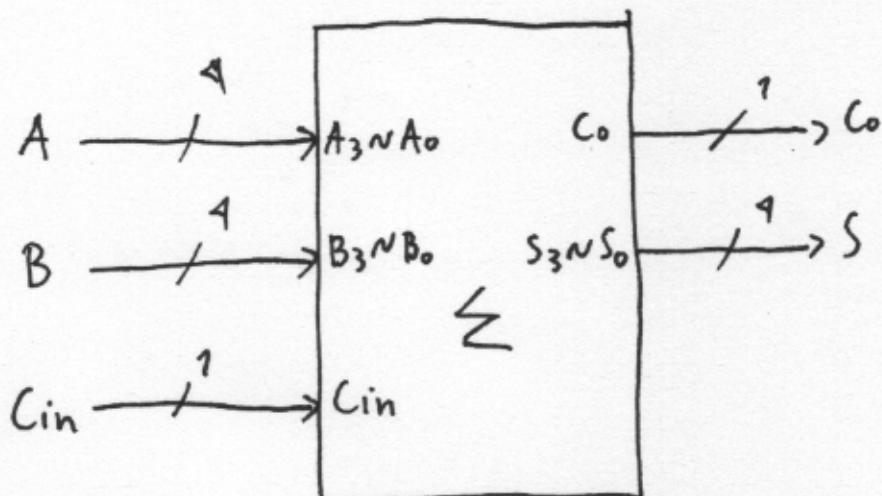
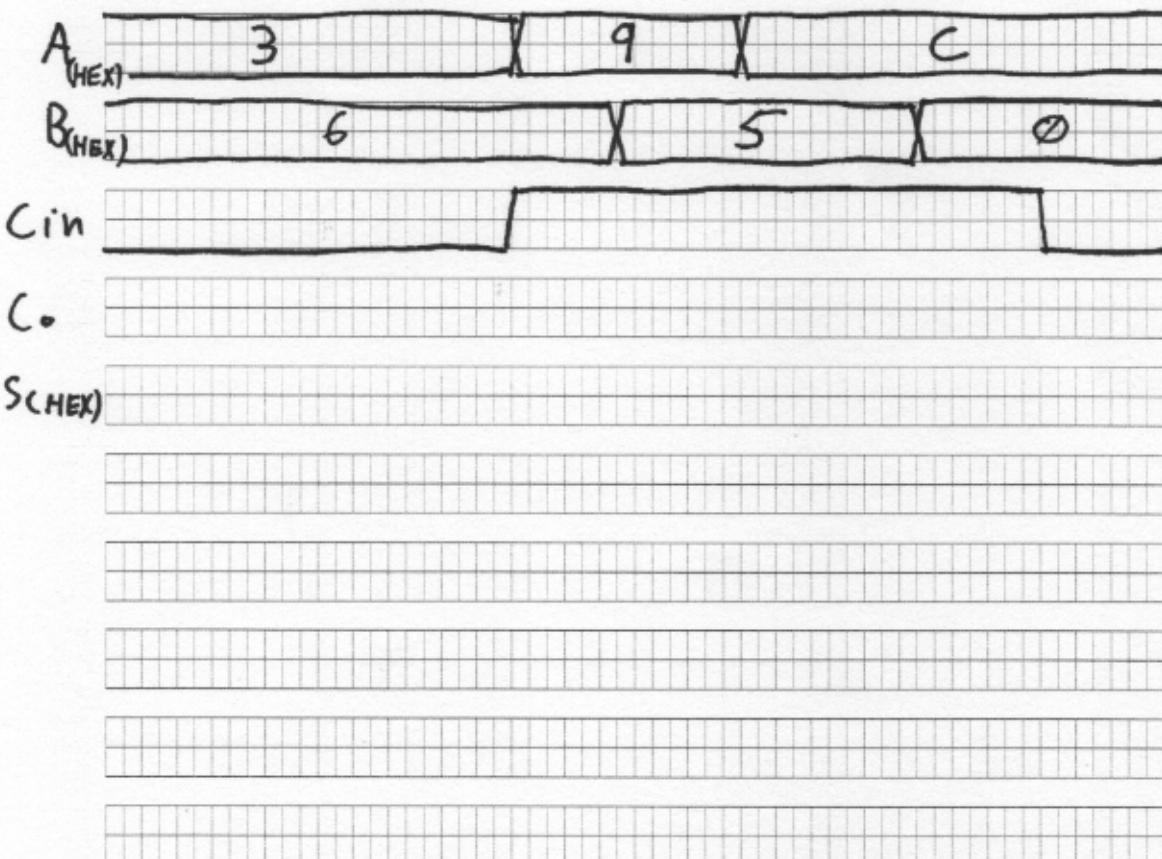
$$S = A + B + Cin \quad C_0 \leftarrow \text{"variável"}$$



Exercício: Complete a Carta de Tempos

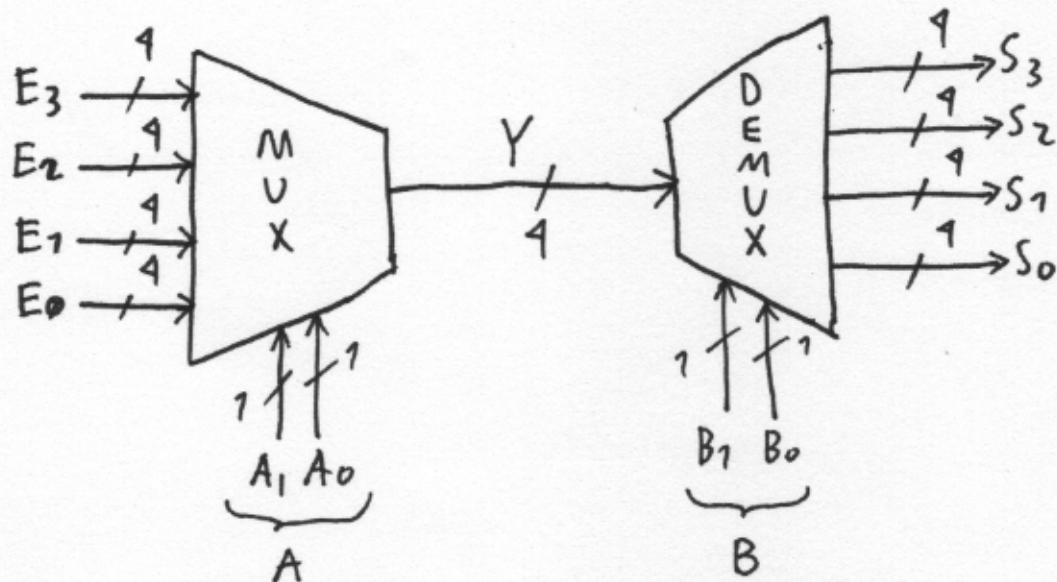

(HEX) E_3 2 X 4 | 6 X 8

(HEX) E_2 0 X A | C | 1

(HEX) E_1 1 X 7 X 3

(HEX) E_0 F X 9 X D X F

(HEX) A 3 X 1 X 0 X 2

(HEX) B 0 X 1 X 2 X 3

(HEX) Y (empty)



(HEX) S_3 (empty)

(HEX) S_2 (empty)



(HEX) S_1 (empty)

(HEX) S_0



Exercício: Complete a Carta de Tempos

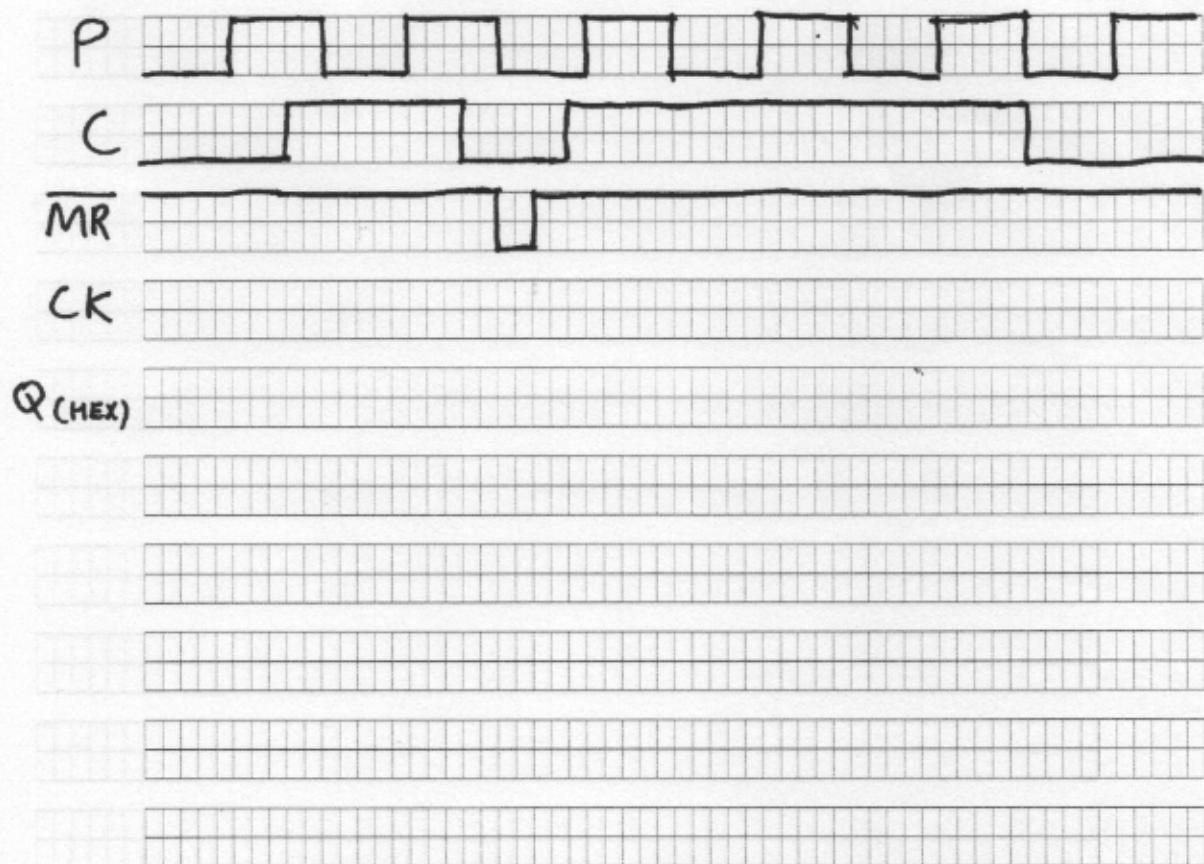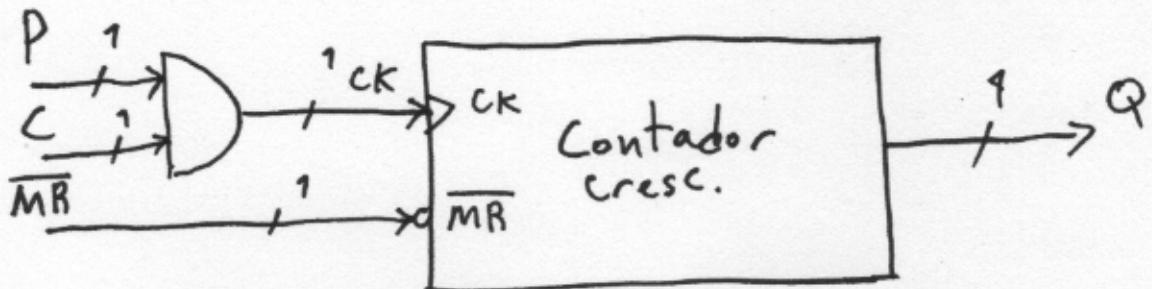





Exercício: Complete a Carta de Tempos

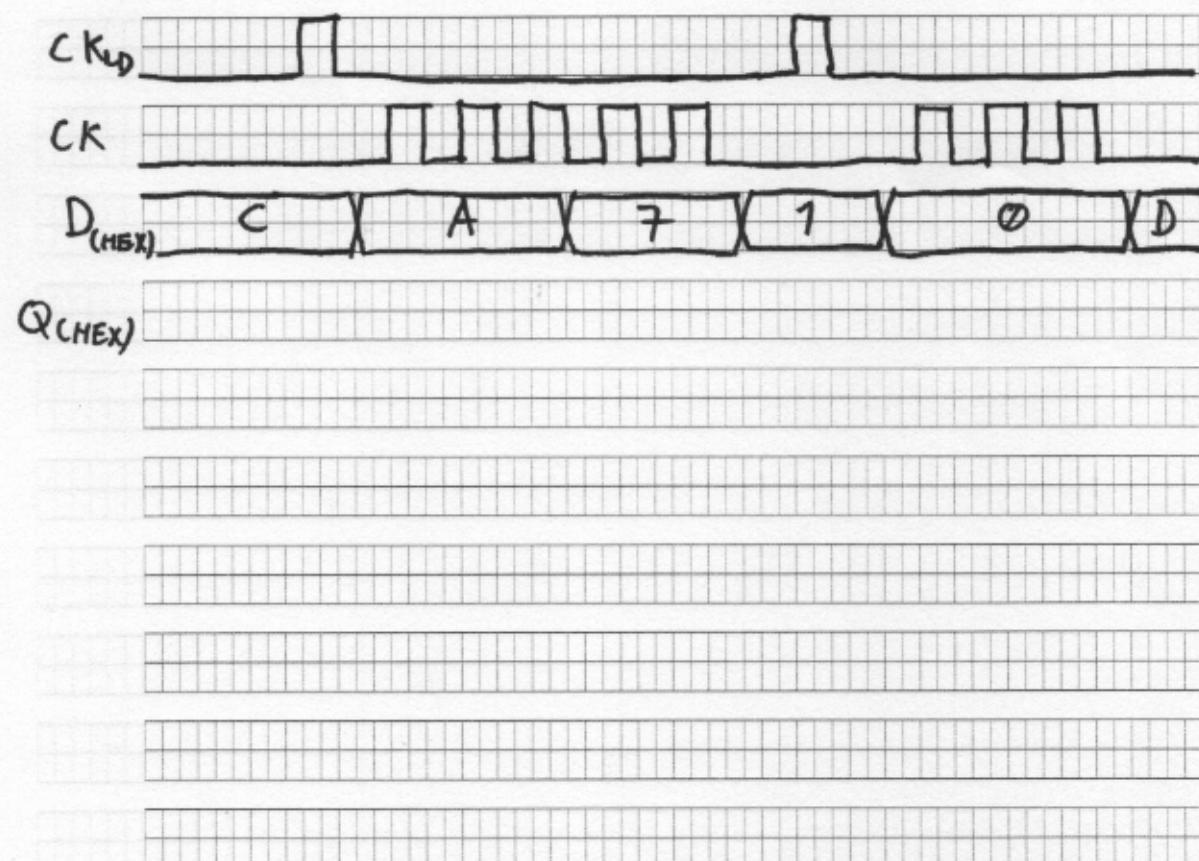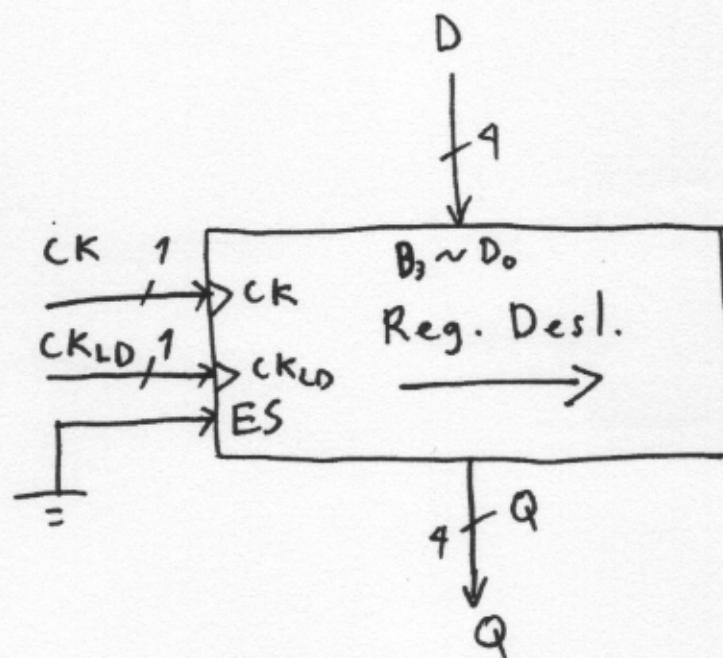


Exercício: Complete a Carta de Tempos

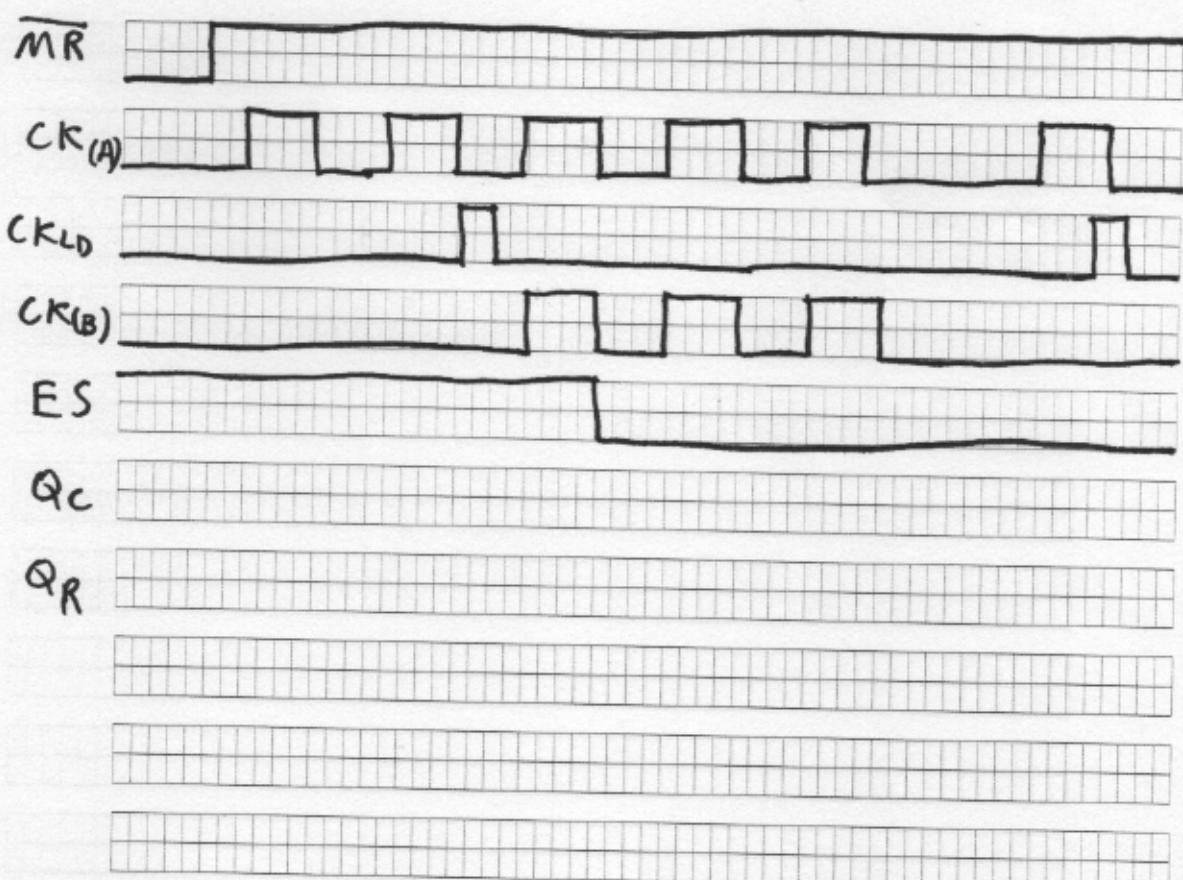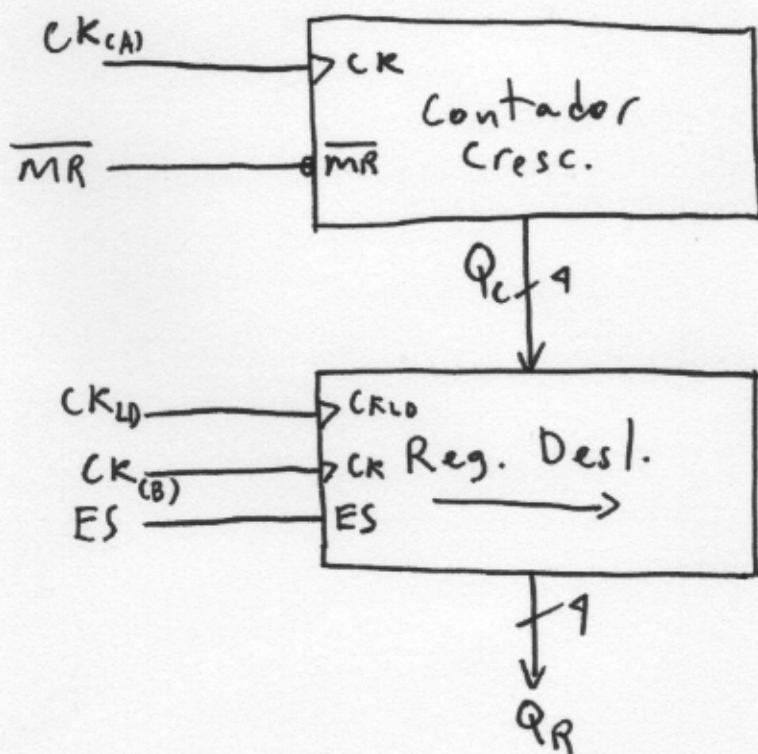

Exercício: Complete a Carta de Tempos

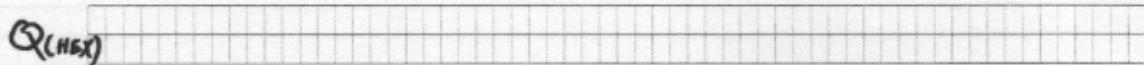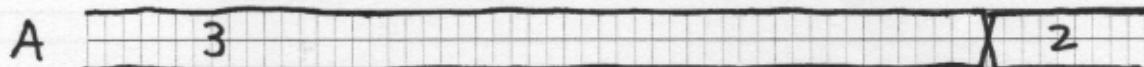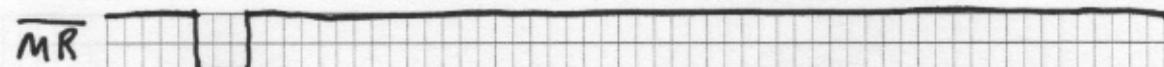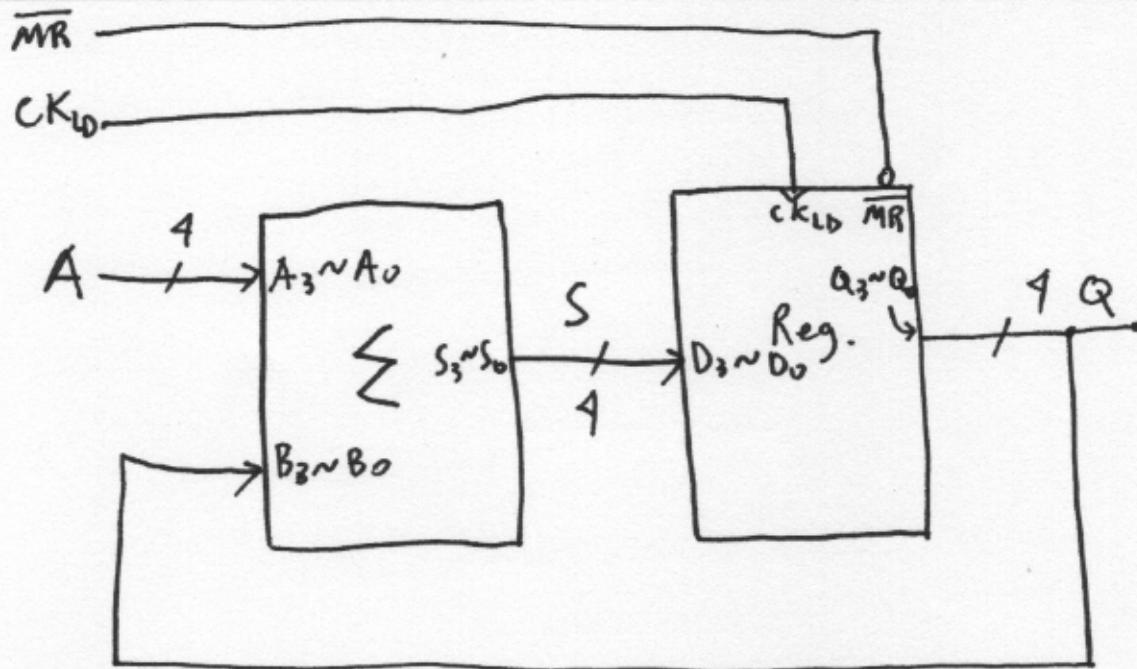

Exercício: Complete a Carta de Tempos

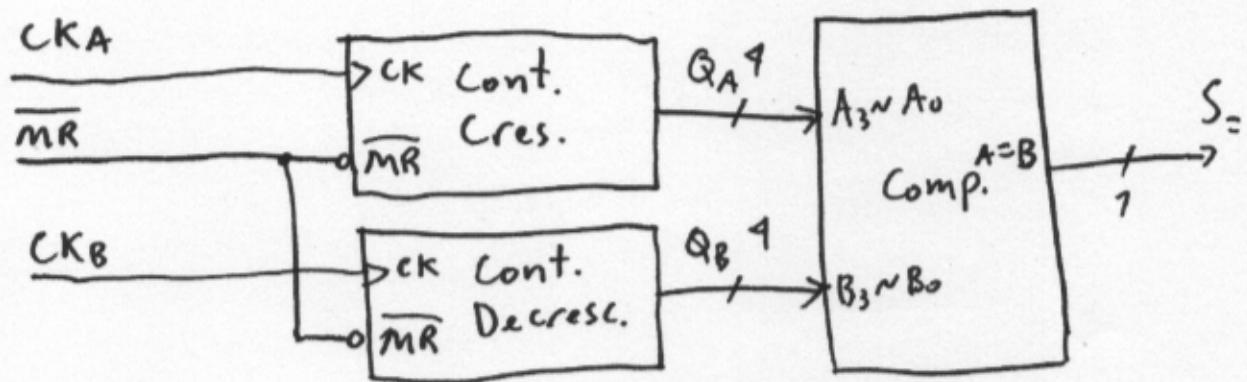

MR



CKA




CKB



Q_B(HEX)



Q_B(HEX)

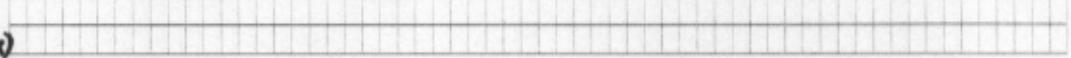

S=



Exercício: Complete a Carta de Tempos

