
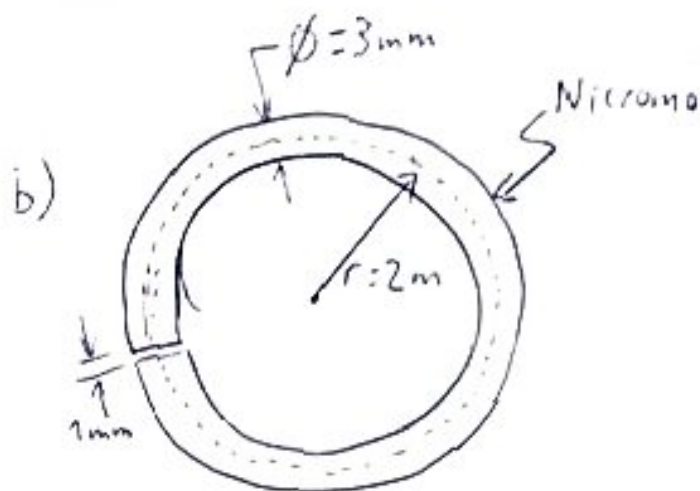




# ETE 103 - Fundamentos de Circuito Analógico

## EXERCÍCIOS



① Determinar  $R$ :

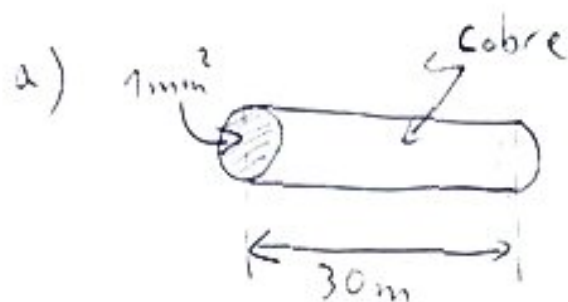

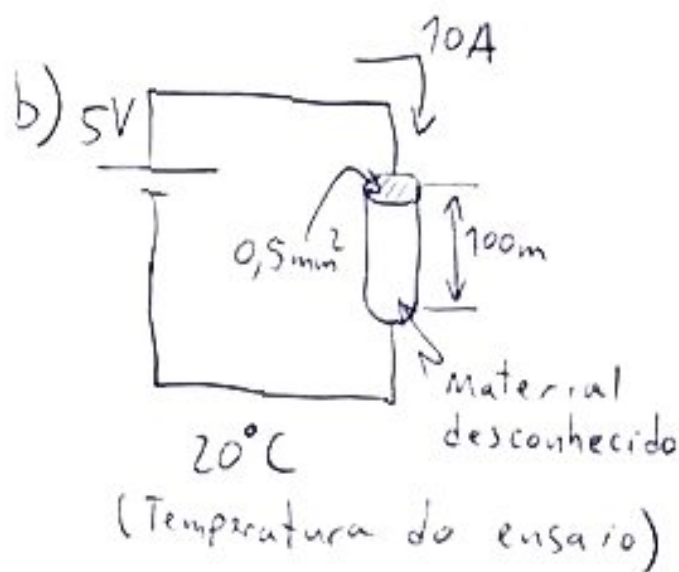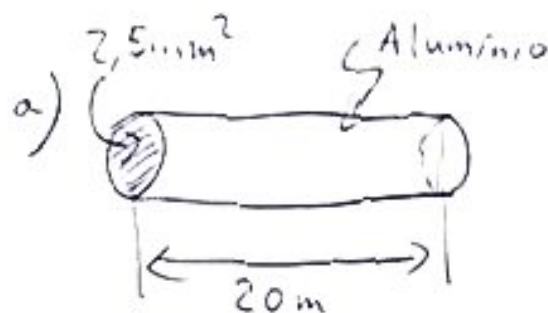② Determinar  $R$  a  $180^\circ\text{C}$ :




③ Determinar  $R_{eq}$ :

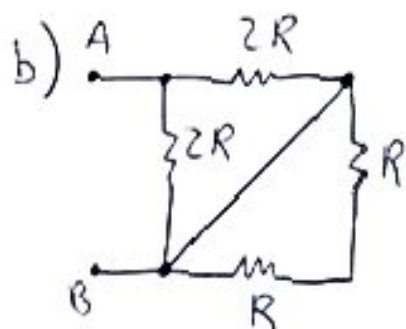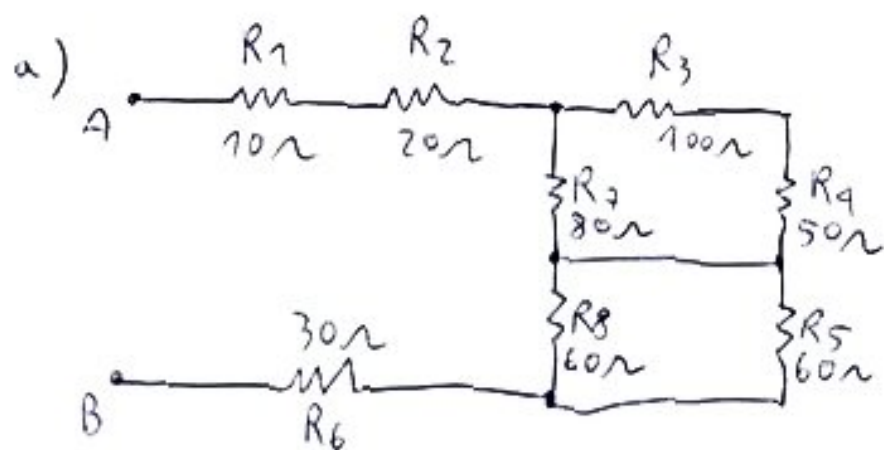


9) Fazer o balanço de potência:  
 (→ Nota: resolver por associação série e paralela e leis de Ohm e Kirchhoff.)


a)

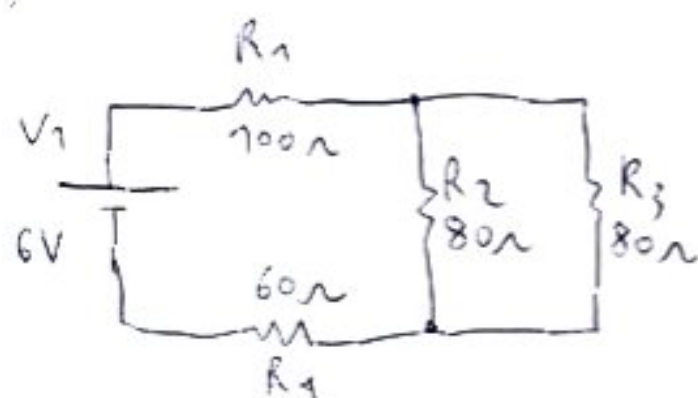


b)

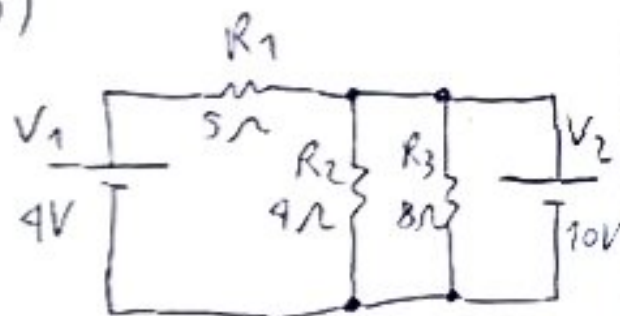


c)

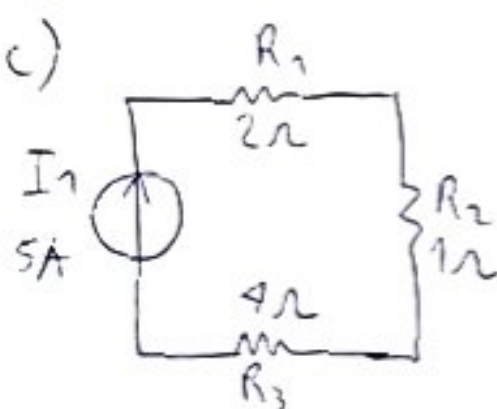


d)

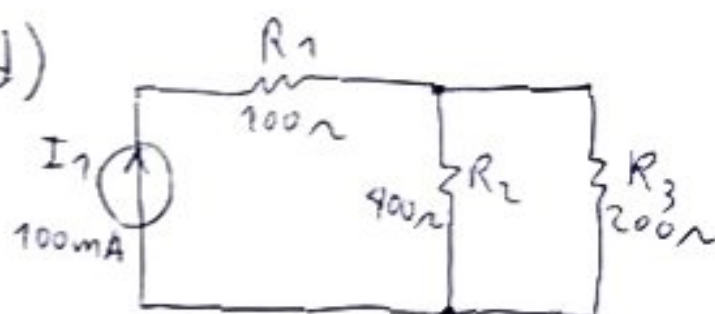

e)

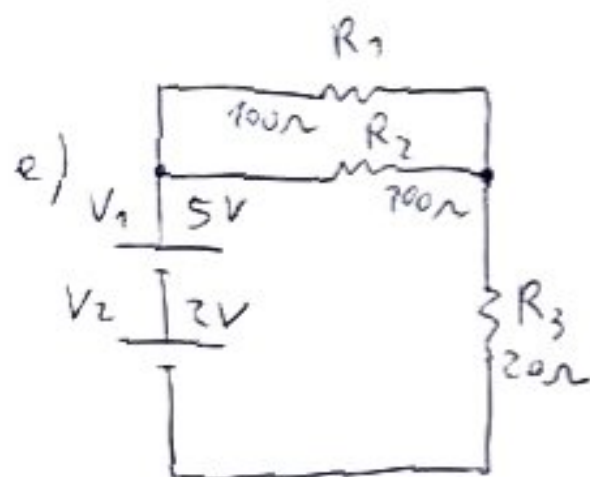

f)

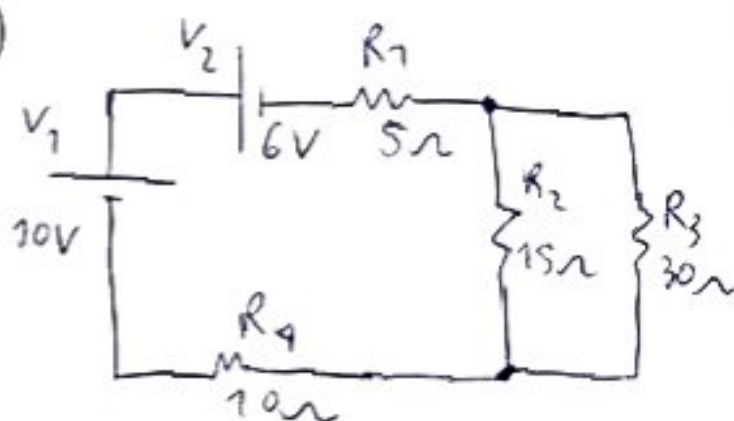

g)



h)

