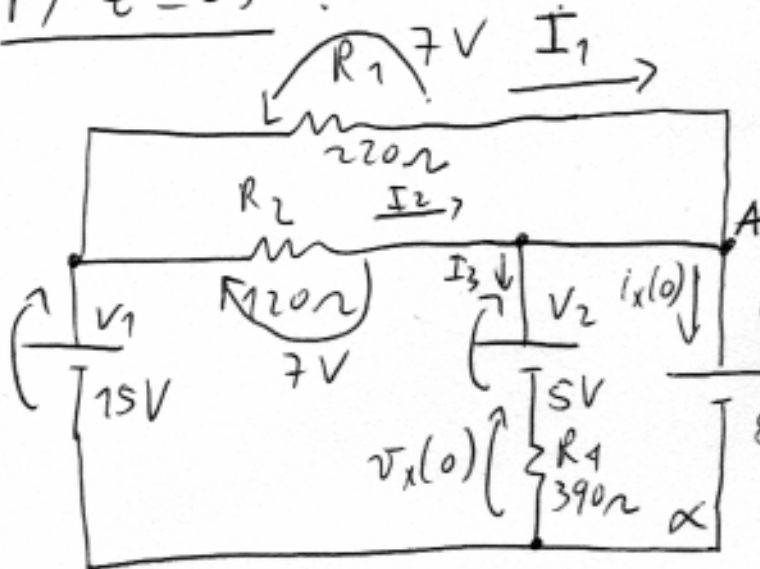


① $P/t = 0s$:



$$\alpha : v_x(0) + V_2 = V_3$$

$$\therefore \boxed{v_x(0) = 3V}$$

$$\underline{A} : I_1 + I_2 = I_3 + i_x(0)$$


$$I_1 = 37,8mA$$

$$I_2 = 58,3mA$$

$$I_3 = 7,69mA$$

$$\therefore \boxed{i_x(0) = 82,5mA}$$

$P/t \rightarrow \infty$:

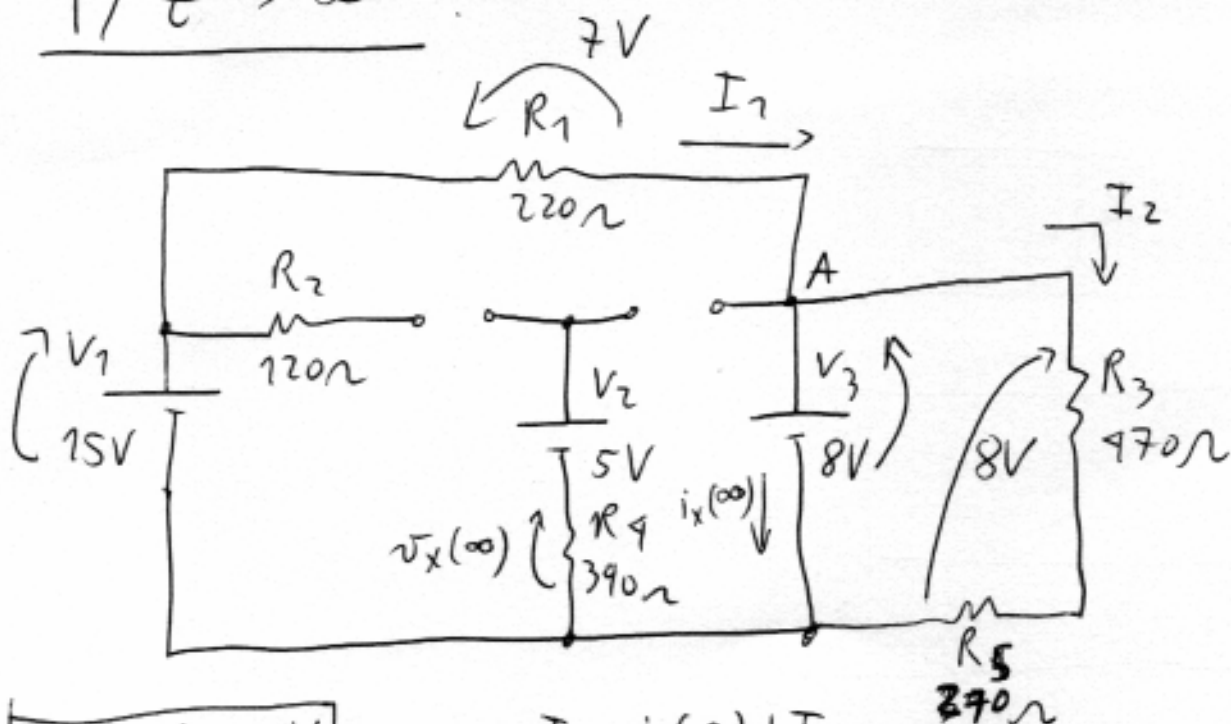

$$\boxed{v_x(\infty) = 0V}$$

$$\underline{A} : I_1 = i_x(\infty) + I_2$$

$$I_1 = 37,8mA$$

$$I_2 = 10,8mA$$

$$\therefore \boxed{i_x(\infty) = 27,0mA}$$

$$\textcircled{2} \quad \tau_1 = 3,929 \mu s$$

$$5\tau_1 = 19,645 \mu s$$

$$\tau_2 = 2,200 \mu s$$

$$5\tau_2 = 11,000 \mu s$$

$$\tau_3 = 3,235 \mu s$$

$$5\tau_3 = 16,175 \mu s$$

$$I_{f1} = 2,679 \text{ mA}$$

$$I_{f2} = -1,200 \text{ mA}$$

$$I_{f3} = 0,000 \text{ mA}$$

$$i_L(t) = I_i + (I_f - I_i)(1 - e^{-t/\tau})$$

P/ $0 \leq t \leq 4 \mu s$: $\Delta t = 4 \mu s$

$$i_L(4 \cdot 10^{-6}) = 2,679 \cdot 10^{-3} (1 - e^{-4 \cdot 10^{-6} / 3,929 \cdot 10^{-6}})$$

$$\therefore \boxed{i_L(4 \cdot 10^{-6}) = 1,77 \text{ mA}}$$

P/ $4 \mu s \leq t \leq 8 \mu s$: $\Delta t = 4 \mu s$

$$I_i = 1,77 \text{ mA}; I_f = -1,2 \text{ mA}; \tau = 2,2 \mu s$$





$$\therefore \boxed{i_L(4 \cdot 10^{-6}) = -0,727 \text{ mA}}$$

P/ $8 \mu s \leq t \leq 24 \mu s$: $\Delta t = 16 \mu s$




$$I_i = -0,727 \text{ mA}; I_f = 0 \text{ mA}; \tau = 3,235 \mu s$$

$$\therefore \boxed{i_L(16 \cdot 10^{-6}) = -5,18 \mu A} \quad (\approx 0 \text{ mA})$$

B

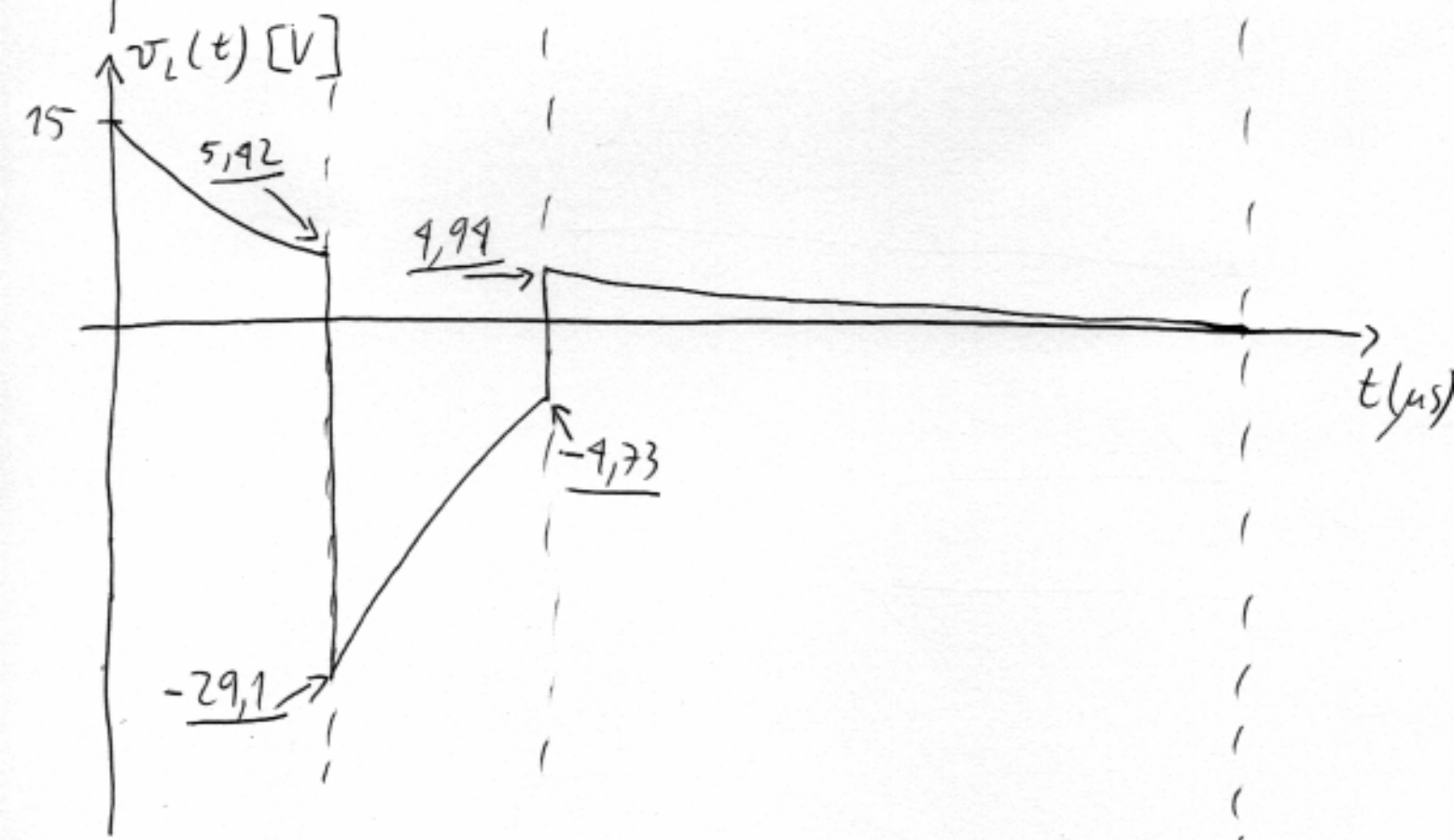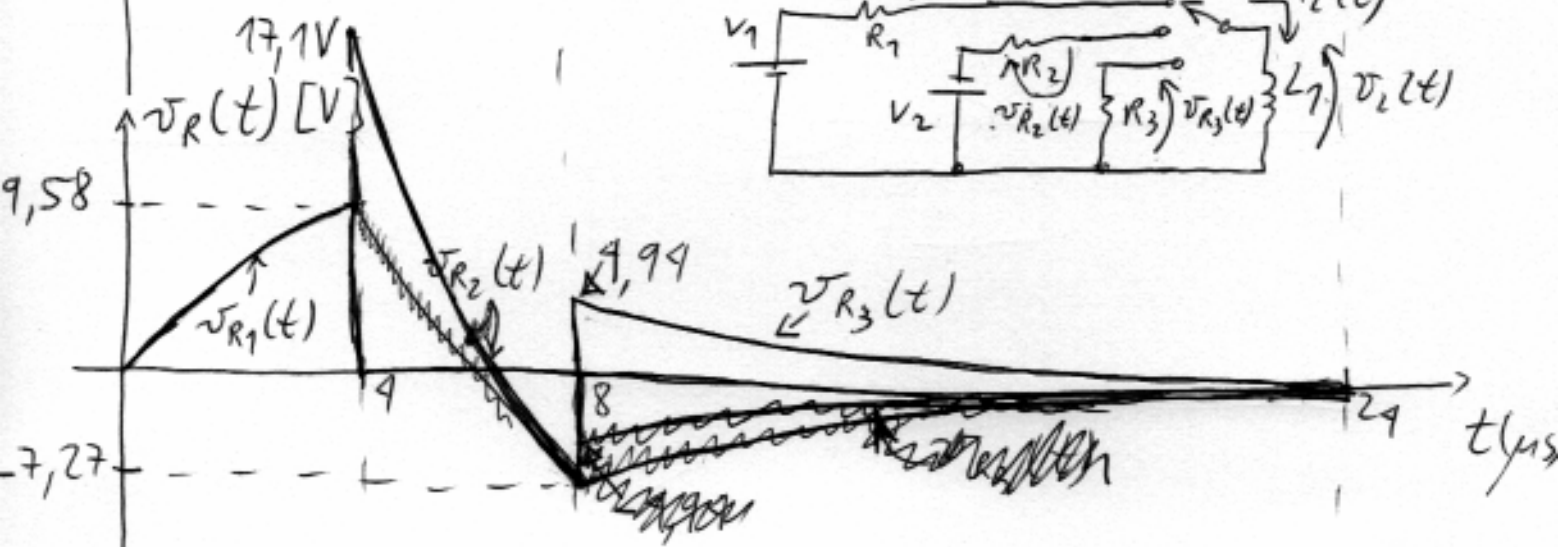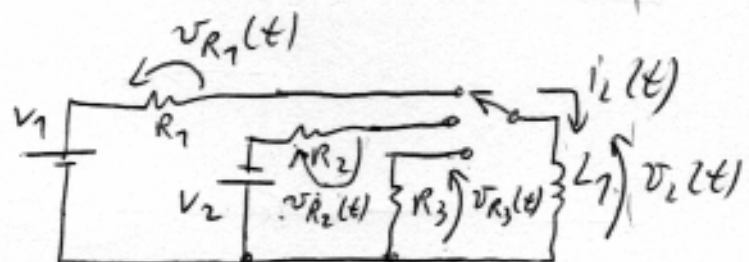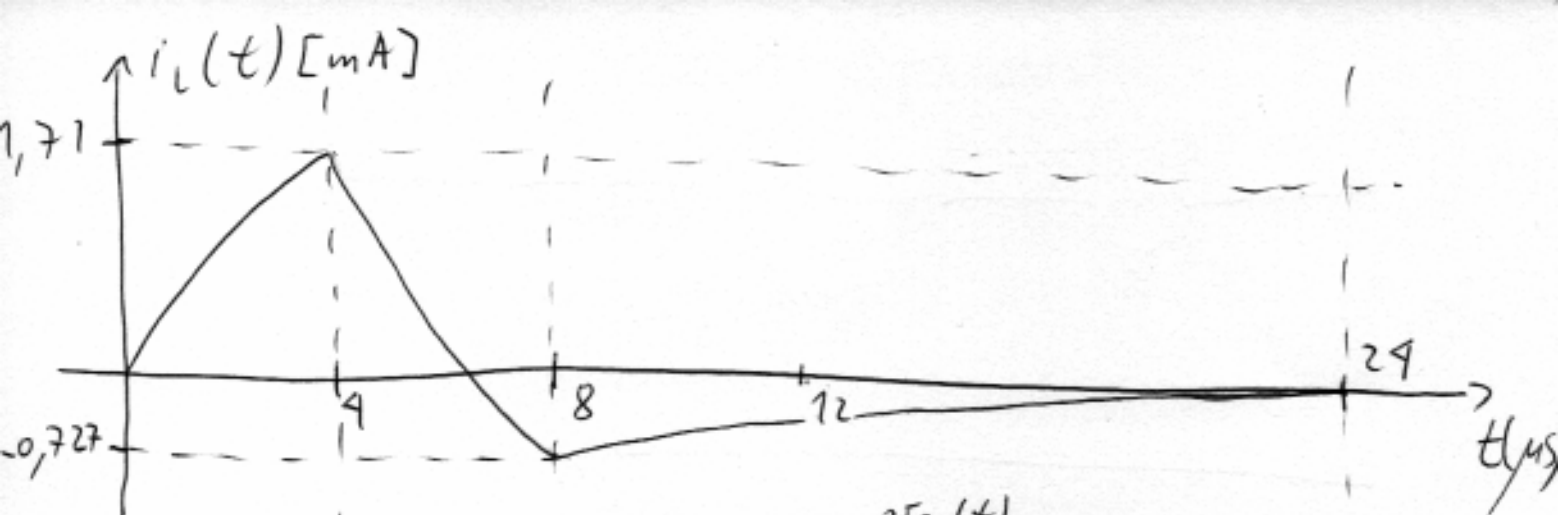


3

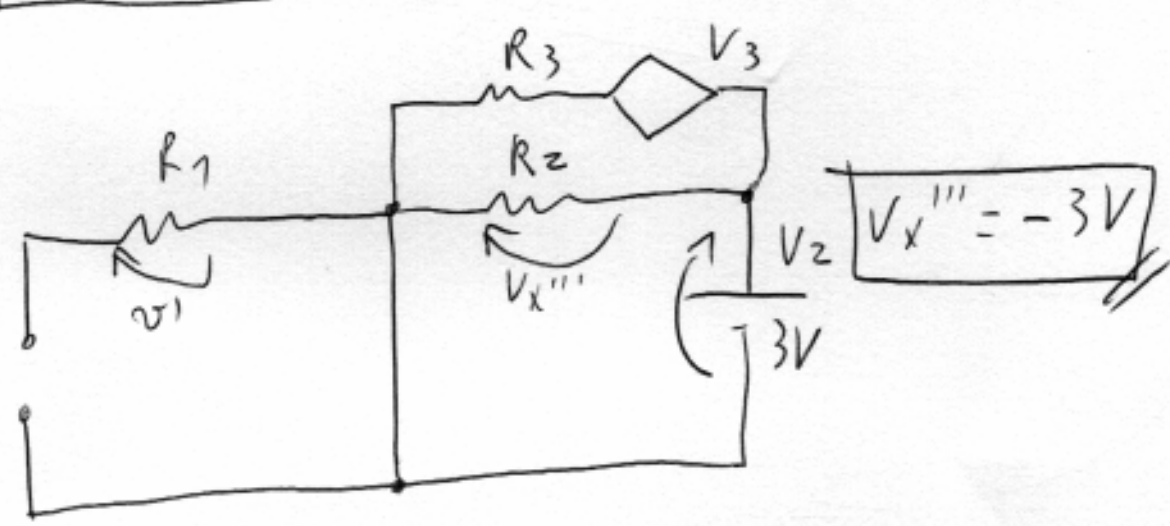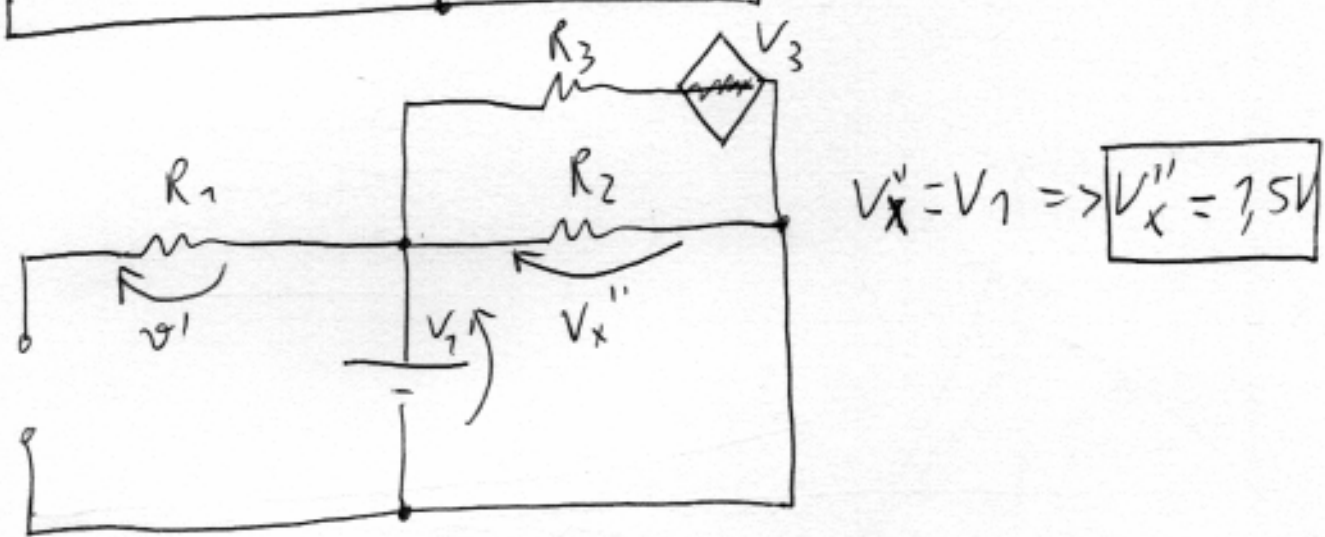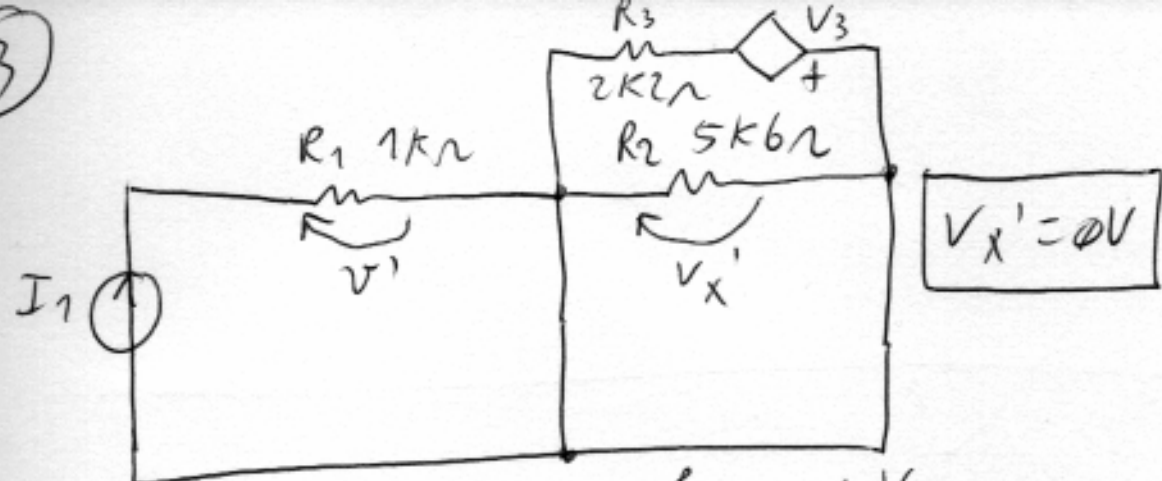

$$V_x = V_{x'} + V_{x''} + V_{x'''}$$

$$\therefore V_x = -1,5V$$

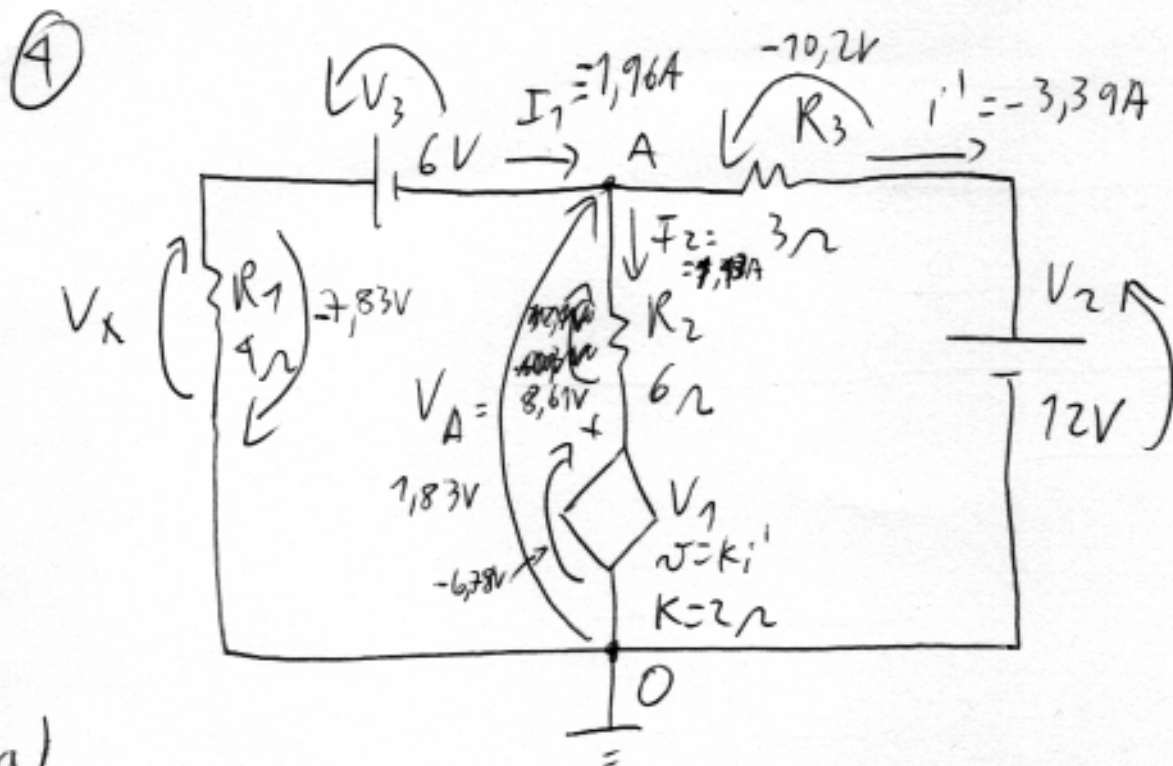

a)

$$\underline{A}: I_1 - I_2 - i' = 0$$

$$\frac{-V_3 - V_A}{R_1} - \frac{-V_1 + V_A}{R_2} - \frac{-V_2 + V_A}{R_3} = 0$$

$$V_1 = K i' = K \frac{-V_2 + V_A}{R_3}$$

$$\frac{-V_1 + V_A}{R_2} = \frac{-K \frac{V_A - V_2}{R_3} + V_A}{R_2} =$$

$$= \frac{K(V_2 - V_A)}{R_2 R_3} + \frac{V_A}{R_2}$$

$$\left(-\frac{1}{R_1} + \frac{K}{R_2 R_3} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) V_A =$$


$$= \left(\frac{V_3}{R_1} + \frac{K V_2}{R_2 R_3} - \frac{V_2}{R_3} \right)$$

$$\therefore V_A = \frac{\frac{V_3}{R_1} + \frac{KV_2}{R_2 R_3} - \frac{V_2}{R_3}}{-\frac{1}{R_1} + \frac{K}{R_2 R_3} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}}$$

b) $V_A = 1,83V$

$$V_X = V_A + V_3 \Rightarrow V_X = 7,83V$$

5

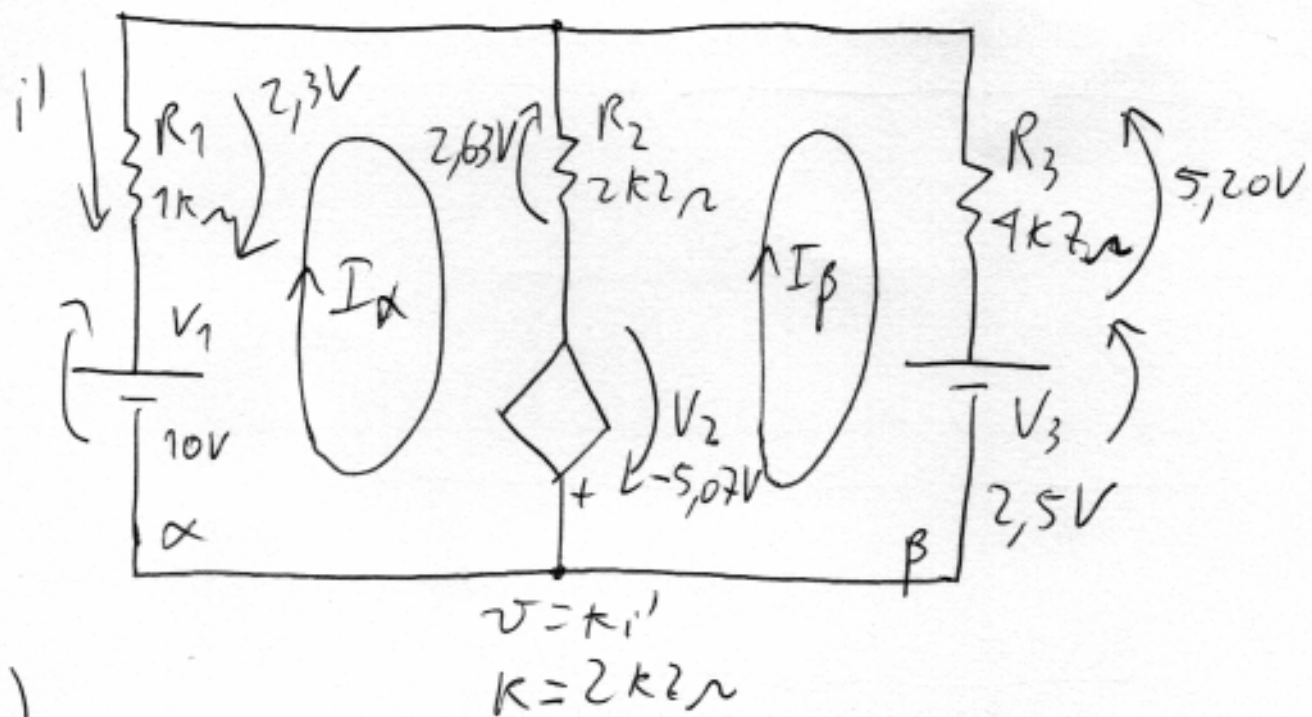

a)

α: $V_1 - R_1 I_\alpha - (I_\alpha - I_\beta) R_2 + V_2 = 0$

$$V_2 = K i_1' = -K I_\alpha$$

$$\therefore (-R_1 - R_2 - K) I_\alpha + R_2 I_\beta = -V_1$$

$$\beta: -V_2 + (I_\alpha - I_\beta)R_2 - R_3 I_\beta - V_3 = 0$$

$$(R_2 + R_3)I_\alpha + (-R_2 - R_3)I_\beta = V_2 + V_3$$


$$\therefore \begin{cases} \alpha: (R_1 + R_2 + R_3)I_\alpha - R_2 I_\beta = V_1 \\ \beta: (-R_2 - R_3)I_\alpha + (R_2 + R_3)I_\beta = -V_2 - V_3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \alpha: 5,4 \cdot 10^3 I_\alpha - 2,2 \cdot 10^3 I_\beta = 10 \\ \beta: -4,4 \cdot 10^3 I_\alpha + 6,9 \cdot 10^3 I_\beta = -2,5 \end{cases}$$

$$c) \boxed{I_\alpha = 2,30 \text{ mA}}$$

$$\boxed{I_\beta = 1,71 \text{ mA}}$$

6

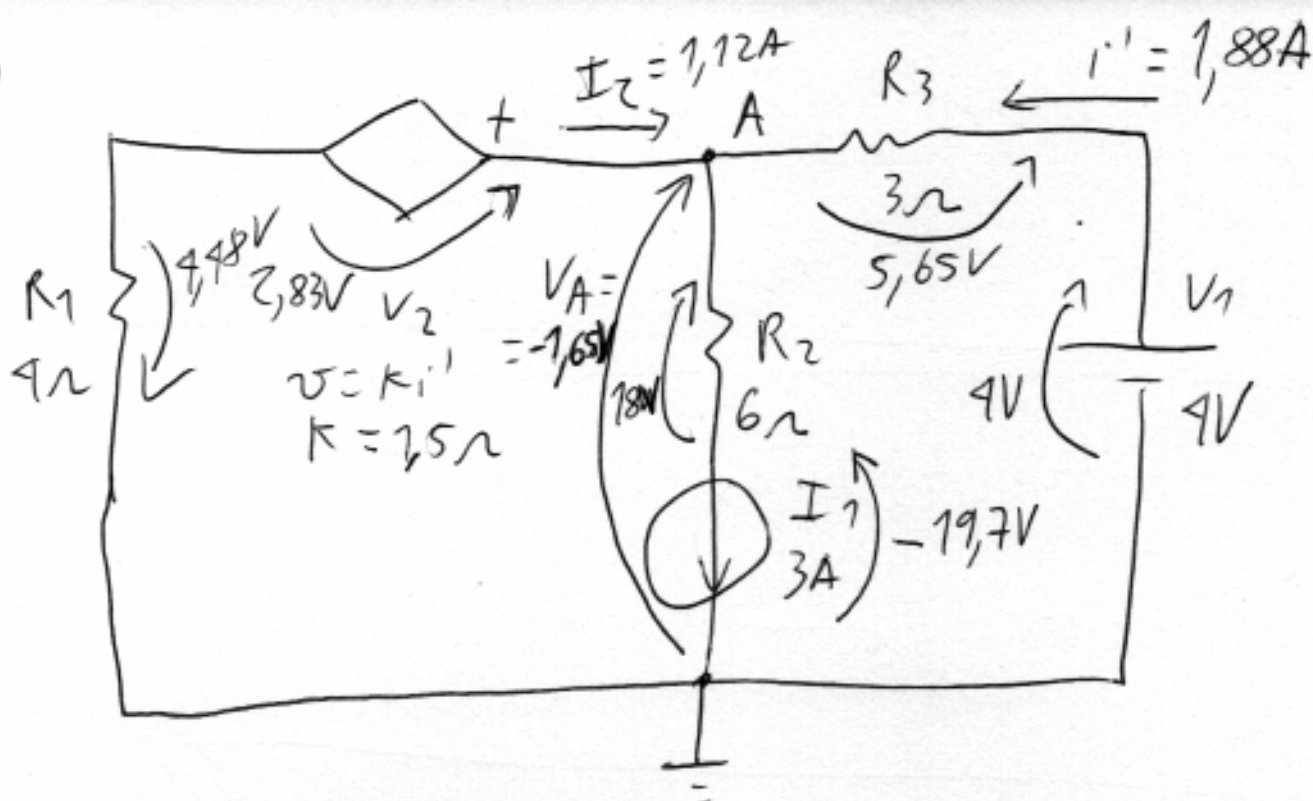

$$\begin{array}{lll}
 P_{R_1} = 5.07W & P_{R_2} = 59.0W & P_{R_3} = 10.6W \\
 P_{V_2} = 3.16W & P_{V_1} = 7.53W & P_{I_1} = +58.9W
 \end{array}$$

V_2, V_1 e I_1 : geradores

$$\therefore \sum P_{gerada} - \sum P_{consumida} = 0$$

$$P_{V_2} + P_{V_1} + P_{I_1} - P_{R_1} - P_{R_2} - P_{R_3} = 0$$

$$\therefore -3.44 \cdot 10^{-3} \approx 0W$$

(Menor potência / 100 : 31.6mW)