

## Mapa de Karnaugh

- Agrupamento por múltiplos de potência 2.

		A, B			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	0

$$S = \overline{A}B + B\overline{C}$$

Forma disjuntiva

		A, B			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	0

$$S = B(\overline{A} + \overline{C})$$

Forma conjuntiva


CD \ AB	00	01	11	10
00	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>
01	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>8</sub>	S <sub>7</sub>
11	S <sub>9</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>16</sub>	S <sub>15</sub>
10	S <sub>9</sub>	S <sub>10</sub>	S <sub>12</sub>	S <sub>11</sub>

## Flip-Flop


- RS

CK	$\overline{R}$	$\overline{S}$	Q	$\overline{Q}$
0	X	X	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
1	X	X	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
$\downarrow$	0	0	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
$\downarrow$	0	1	0	1
$\downarrow$	1	0	1	0
$\downarrow$	1	1	1	1

Sensível a borda de subida

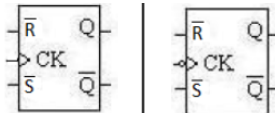

Sensível a borda de descida

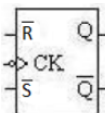


- JK

CK	J	K	Q	$\overline{Q}$
0	X	X	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
1	X	X	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
$\downarrow$	0	0	Q <sub>a</sub>	$\overline{Q}_a$
$\downarrow$	0	1	0	1
$\downarrow$	1	0	1	0
$\downarrow$	1	1	$\overline{Q}_a$	Q <sub>a</sub>


- D

CK	D	Q
0	X	Q <sub>a</sub>
$\downarrow$	0	0
$\downarrow$	1	1

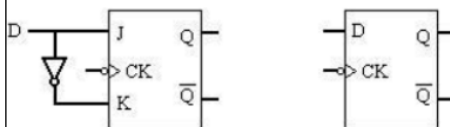

- T

CK	T	Q
0	X	Q <sub>a</sub>
$\downarrow$	0	Q <sub>a</sub>
$\downarrow$	1	$\overline{Q}_a$

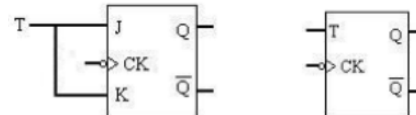

- JK Master Slave

$\overline{PR}$	$\overline{CL}$	CK	J	K	Q
1	0	X	X	X	0
0	1	X	X	X	1
1	1	$\downarrow$	0	0	Q <sub>a</sub>
			0	1	0
			1	0	1
			1	1	$\overline{Q}_a$

## Contadores


- Diagrama de Estados
- Tabela de Transição de estados
- Karnaugh
- Circuito Lógico

- Síncronos


Transição	Possibilidades		Conclusão
	J	K	
0 → 0	0	0	0 X
	0	1	0 X
0 → 1	1	1	1 X
	1	0	1 X
1 → 0	1	1	X 1
	0	1	X 1
1 → 1	0	0	X 0
	1	0	X 0

- Assíncronos

- ❖ Crescente/Decrescente

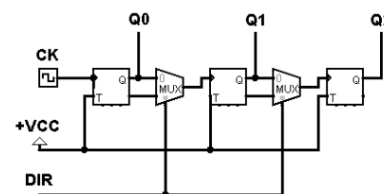

- ❖ Decrescente

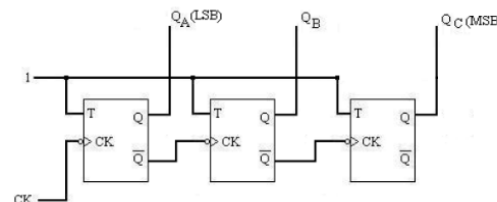

## Registradores

- Shift-Registers

Pulsos De Clock	$\overline{CLR}$	E	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	X	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
2	1	1	1	0	0	0
3	1	0	0	1	0	0
4	1	1	1	0	1	1
5	1	0	0	1	0	1
6	1	0	0	0	1	0
7	1	0	0	0	0	1
8	1	0	0	0	0	0

