
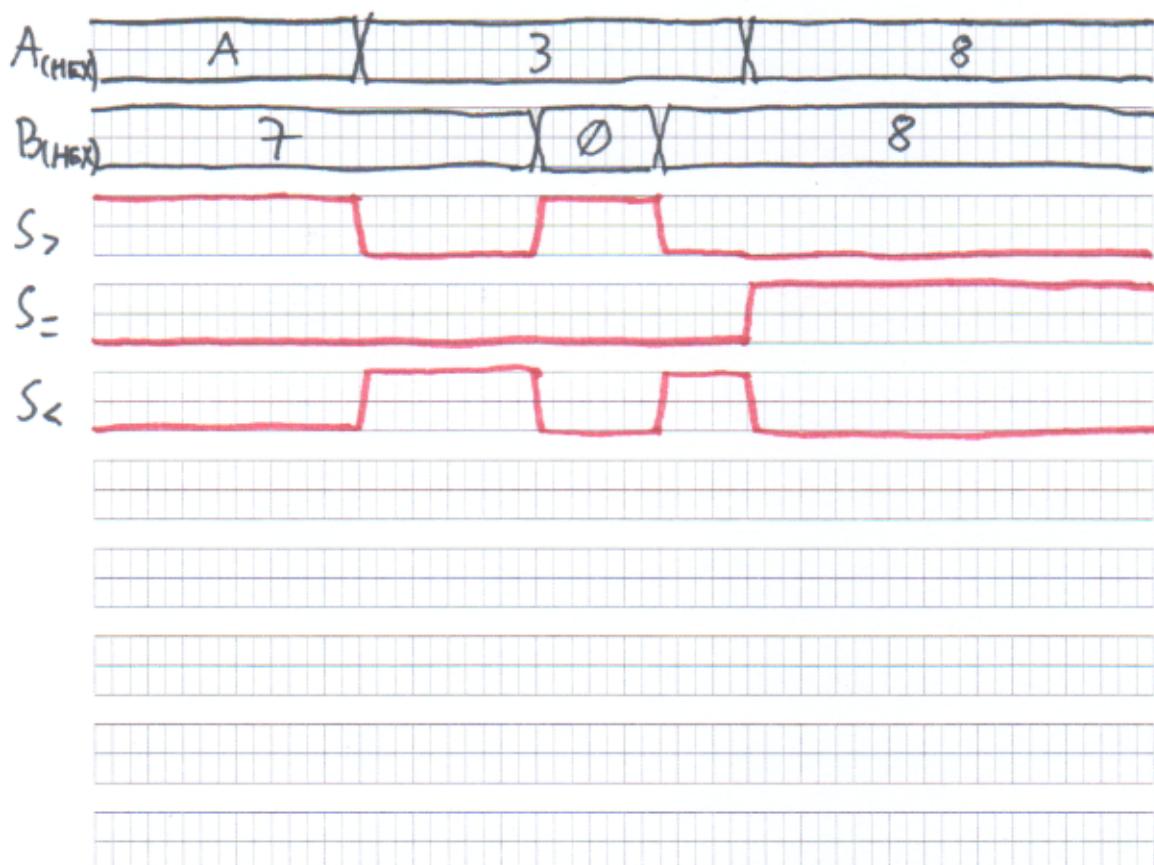



Exercício: Complete a Carta de Tempos

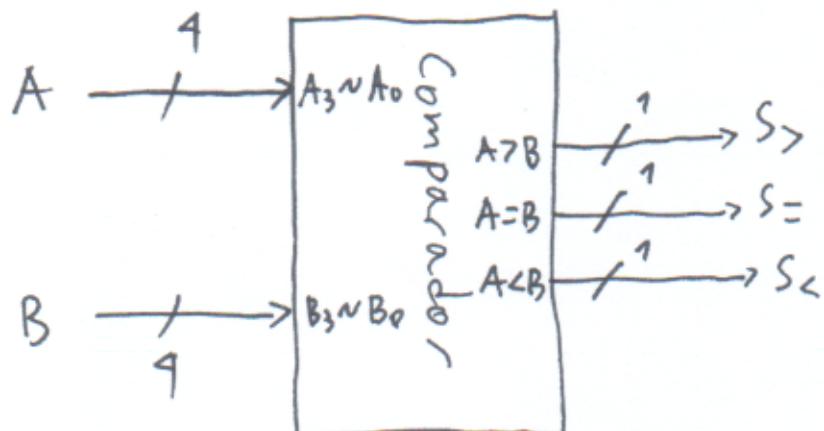


Exercício: Complete a Carta de Tempos




Exercício: Complete a Carta de Tempos

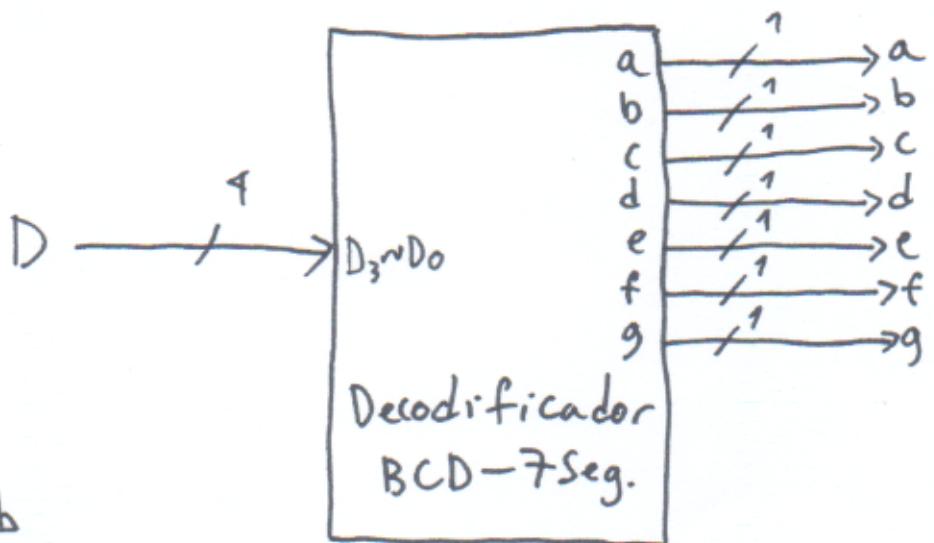


Adotado: display catodo comum.

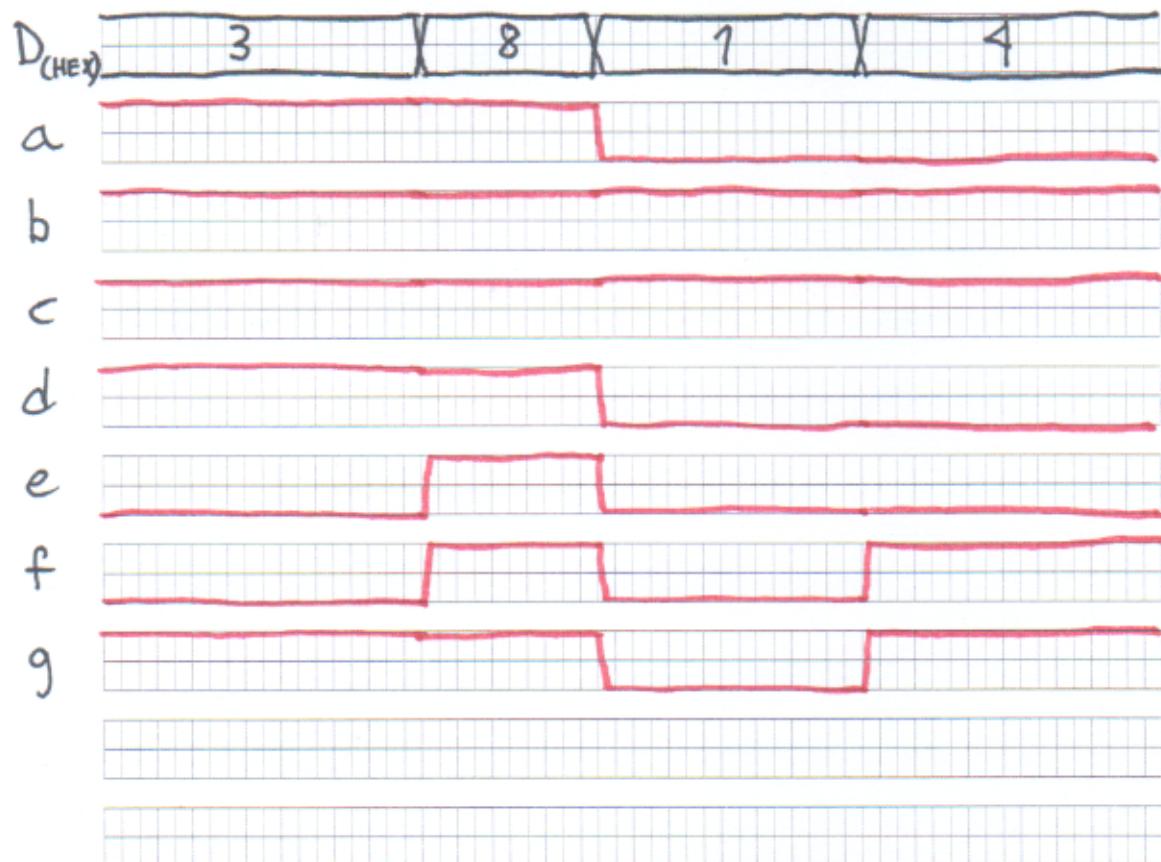


Exercício: Complete a Carta de Tempos

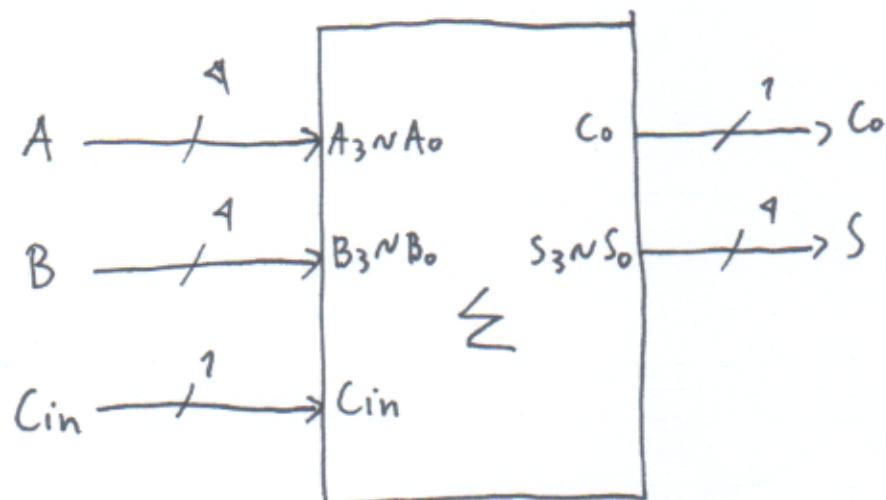

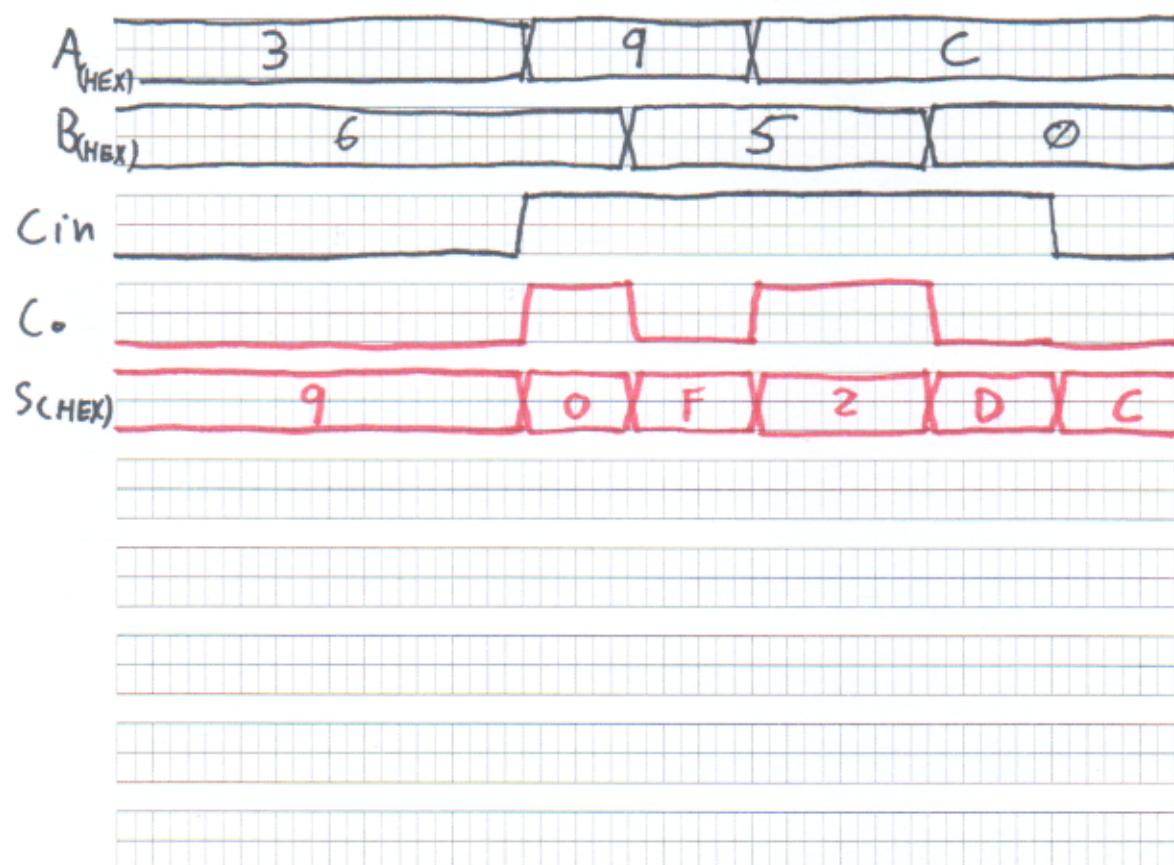
$$S = A + B + C_{in} \quad C_0 \leftarrow \text{"variumum"}$$





Exercício: Complete a Carta de Tempos

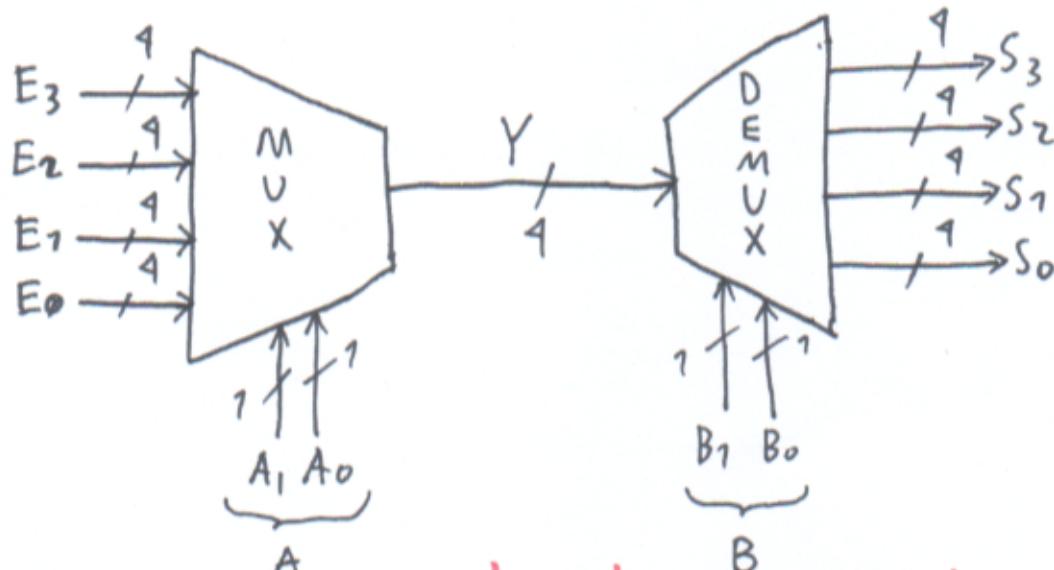


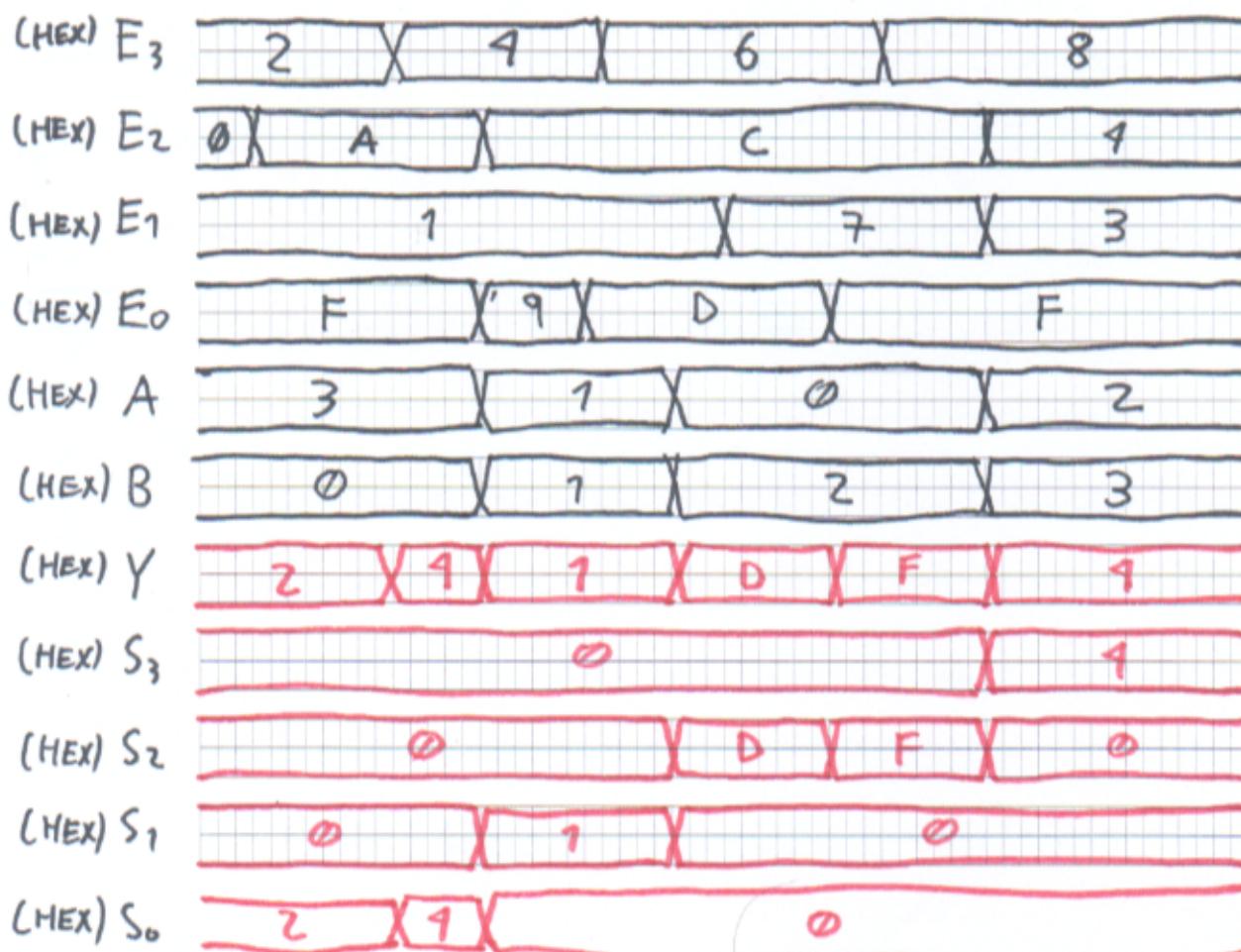
Nota: Saídas não ativadas do DEMUX permanecem em 0 (zero).




Exercício: Complete a Carta de Tempos

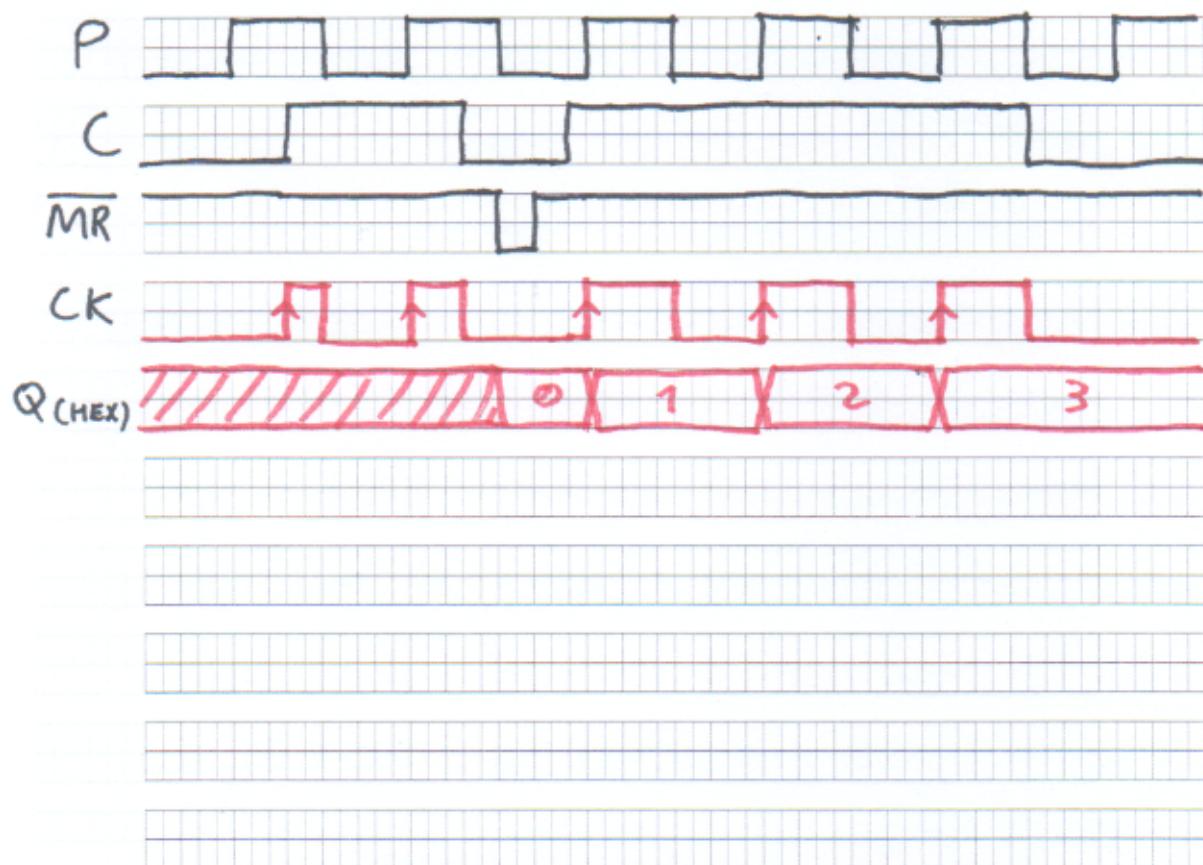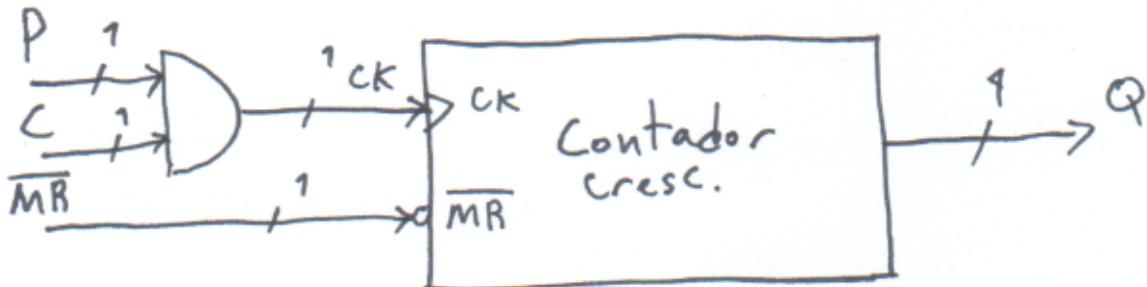


Exercício: Complete a Carta de Tempos

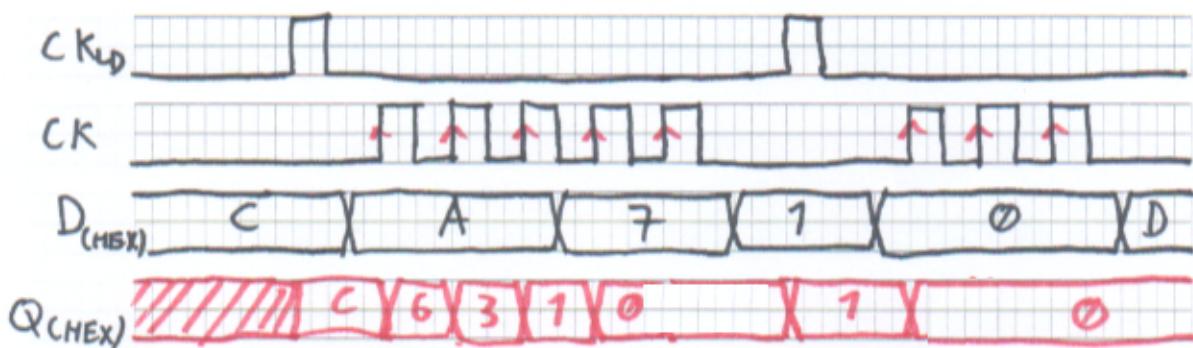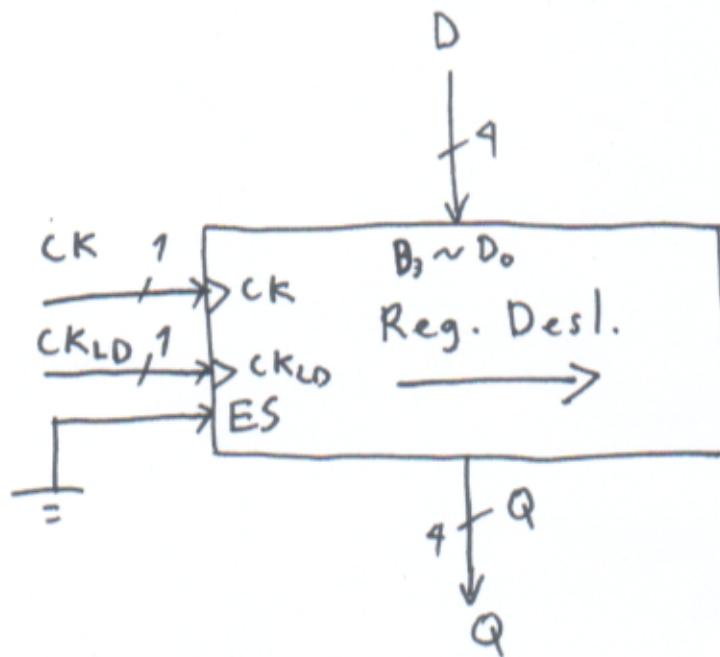


Exercício: Complete a Carta de Tempos

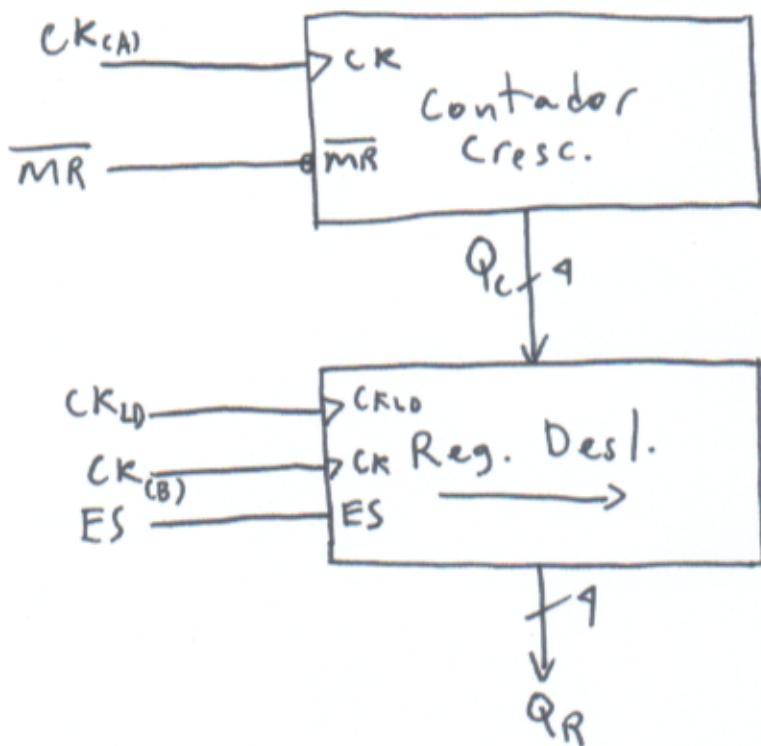

Exercício: Complete a Carta de Tempos



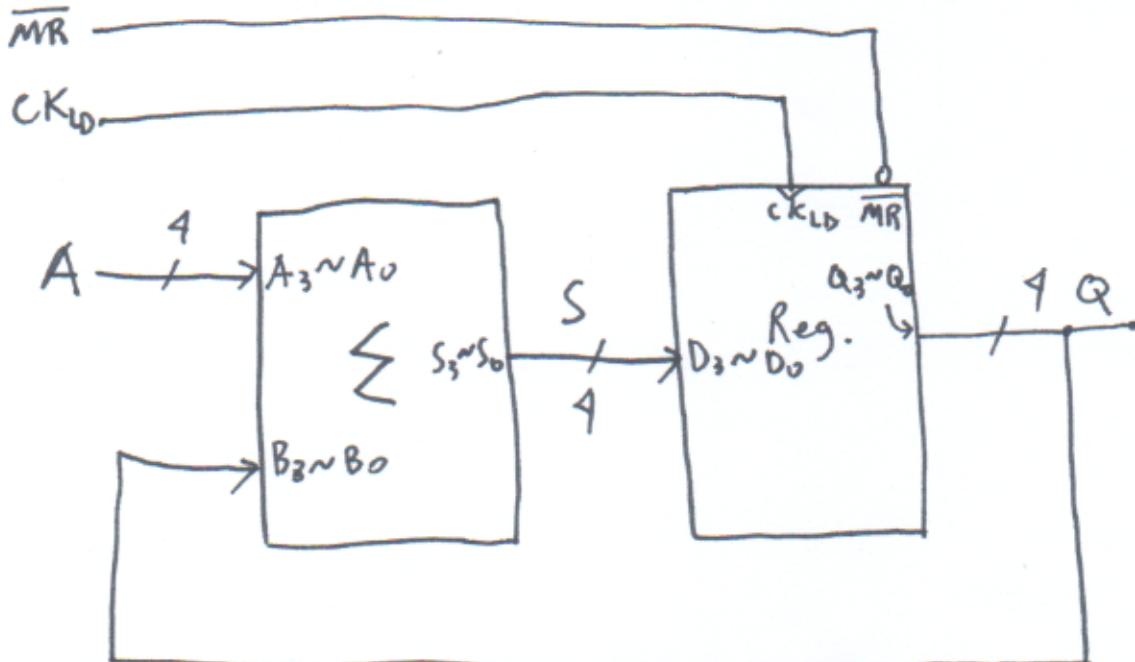


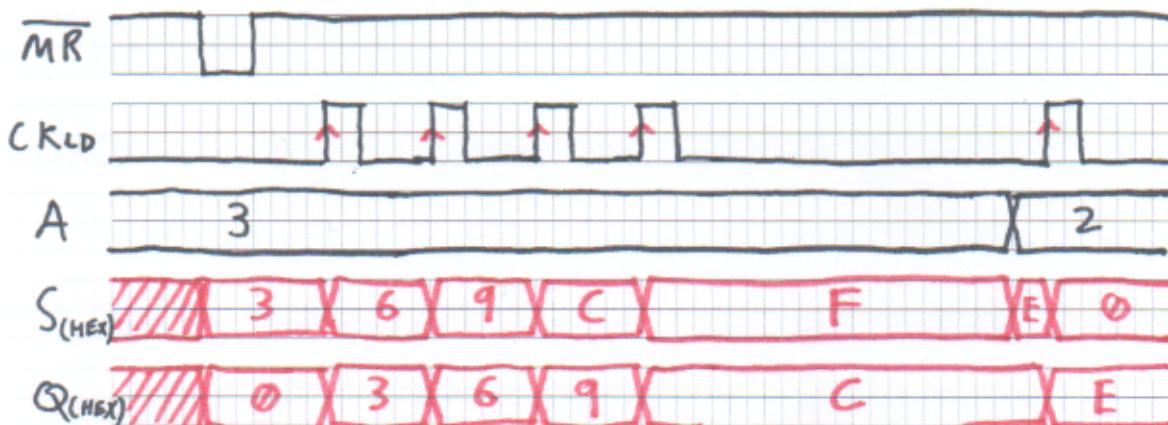O registrador registra o dado presente em sua entrada no instante da borda de subida do clock.



A rigor, as transições de S e Q ocorreriam um instante depois o clock.

Exercício: Complete a Carta de Tempos

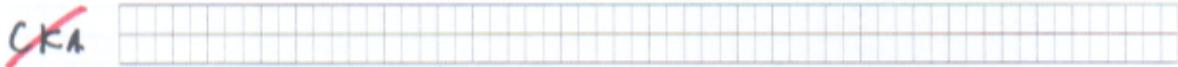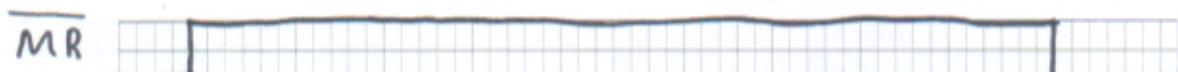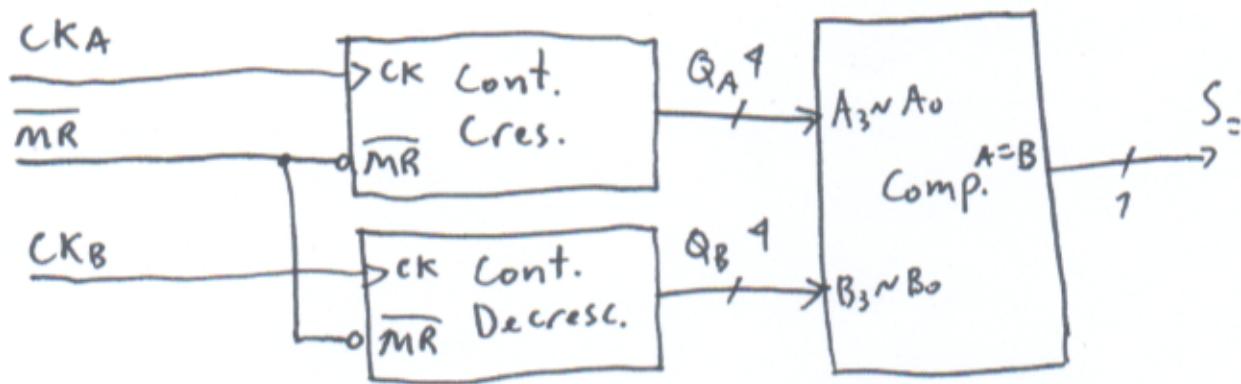

Exercício: Complete a Carta de Tempos

