

Divisor de tensões:
$v_x = V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

	t = 0s	t → ∞
C	Curto	Aberto
L	Aberto	Curto

Conversões de Unidades:	Thévenin:
1CV = 735W 1 J = 0,239 cal 1 W = 1 J/s	$V_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$
[L] = H = Ω.s [C] = F = s/Ω [τ] = s	$R_{Th} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Obs: (t = Δt)	<b>Indutor</b>	<b>Capacitor</b>
<b>Carga</b>	$v_L(t) = v_L(0)e^{-\frac{R}{L}t}$ $i_L(t) = i_L(0)\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$	$v_c(t) = V_{CC}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ $i(t) = I(0)e^{-\frac{1}{RC}t}$
<b>Descarga</b>	$v_L(t) = -v_L(0)e^{-\frac{R}{L}t}$ $i_L(t) = i_L(0)e^{-\frac{R}{L}t}$	$v_c(t) = V_{CC}e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(t) = -I(0)e^{-\frac{1}{RC}t}$
<b>Equação Geral: (Recarga)</b>	$i_L(t) = I_i + (I_o - I_i)\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$	$v_c(t) = v_i + (v_f - v_i)(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

	<b>Resistor</b>	<b>Indutor</b>	<b>Capacitor</b>
<b>Tensão</b>	$v(t) = Ri(t)$	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$
<b>Corrente</b>	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$i(t) = \frac{1}{L} \int v(t) dt$	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$
<b>Série</b>	$R_{eq} = \sum_1^n R_n$	$L_{eq} = \sum_1^n L_n$	$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_1^n \frac{1}{C_n}$
<b>Paralelo</b>	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_1^n \frac{1}{R_n}$	$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_1^n \frac{1}{L_n}$	$C_{eq} = \sum_1^n C_n$
<b>Energia</b>	$W(t) = v(t)i(t)$	$W(t) = L \frac{i(t)^2}{2}$	$W(t) = C \frac{v(t)^2}{2}$

