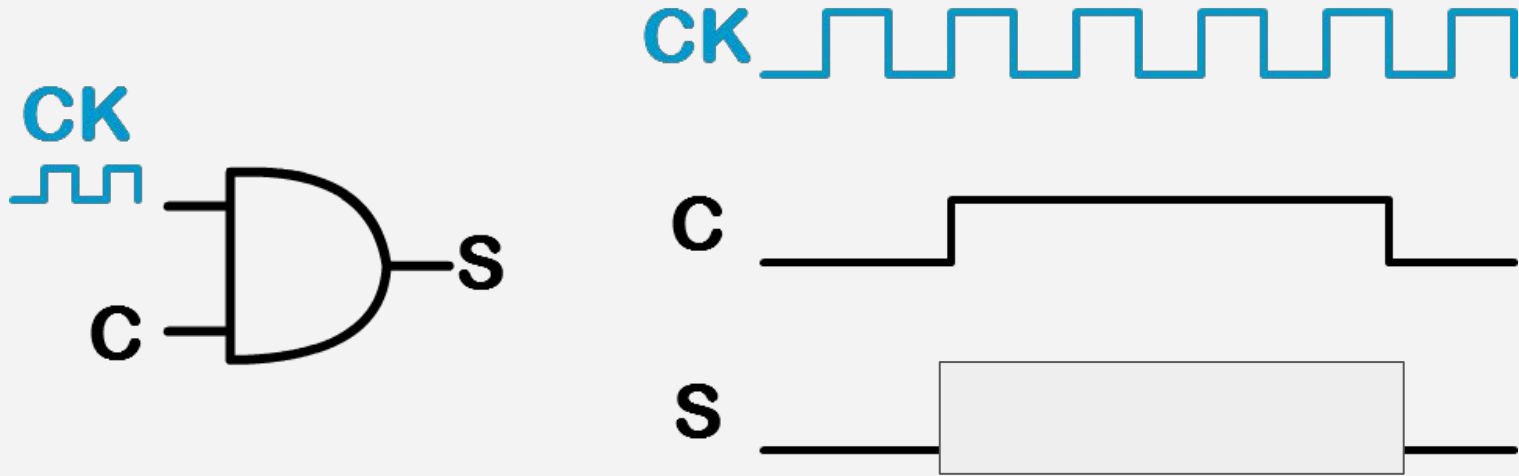



Consequências interessantes com o uso de Portas Lógicas

Máscara de trem de pulsos em “zero”




→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Alto*

Máscara de trem de pulsos em “zero”

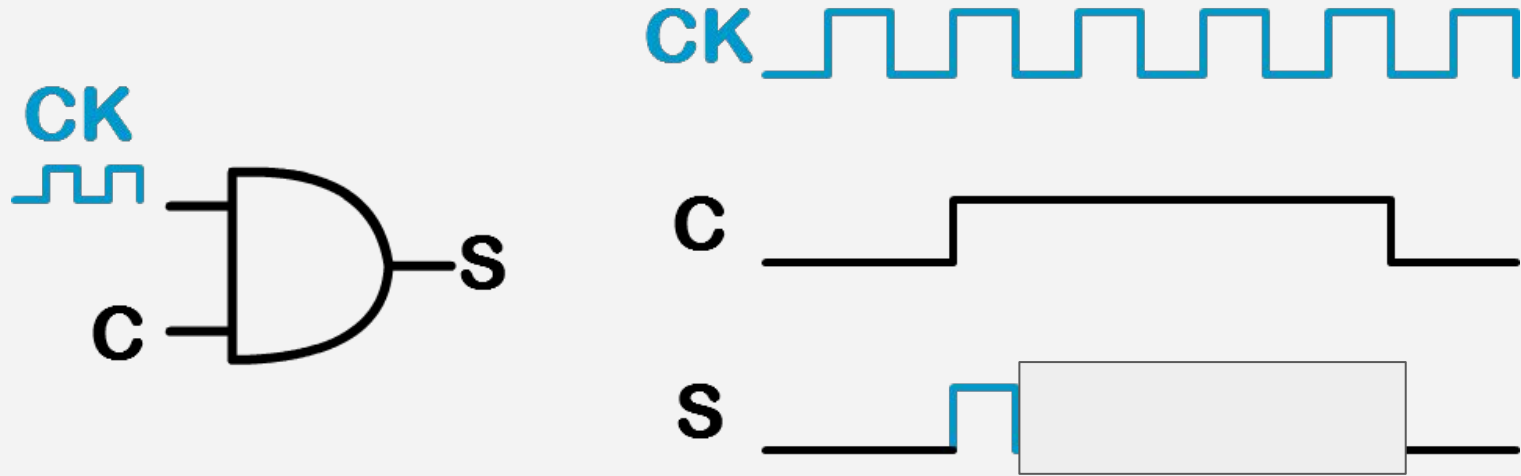


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Alto*

Máscara de trem de pulsos em “zero”

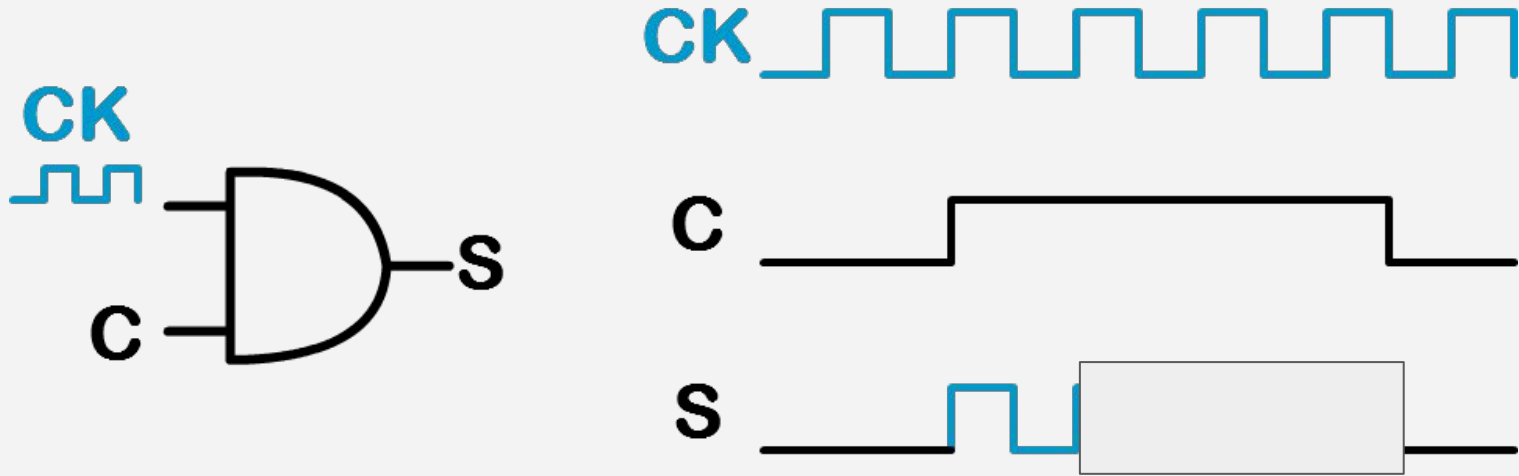


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Alto*

Máscara de trem de pulsos em “zero”

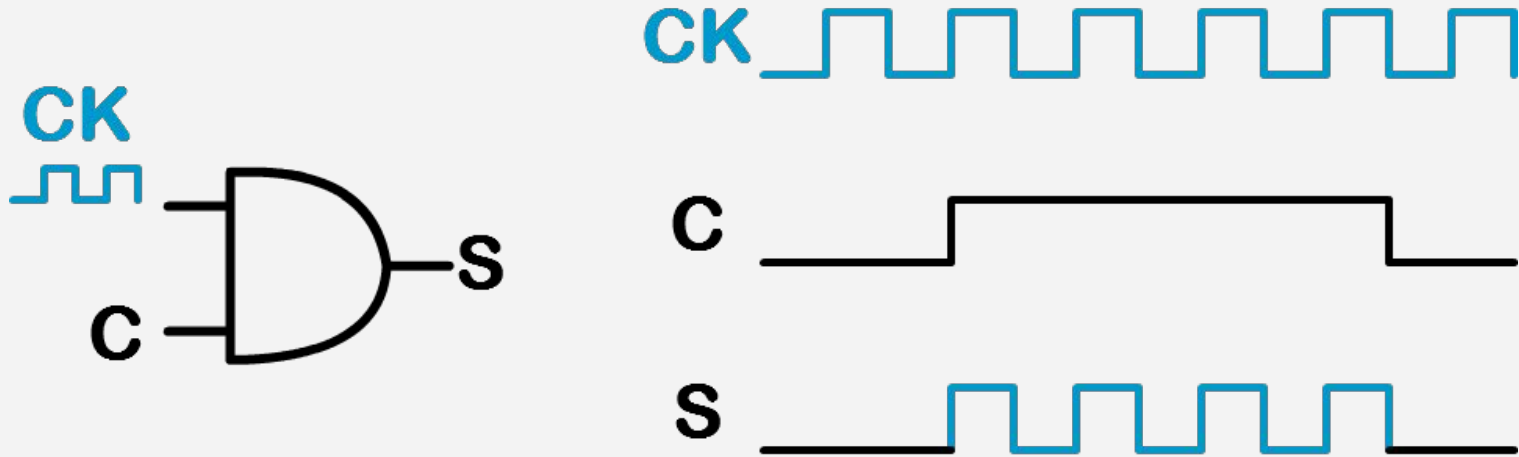


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Alto*

Máscara de trem de pulsos em “um”

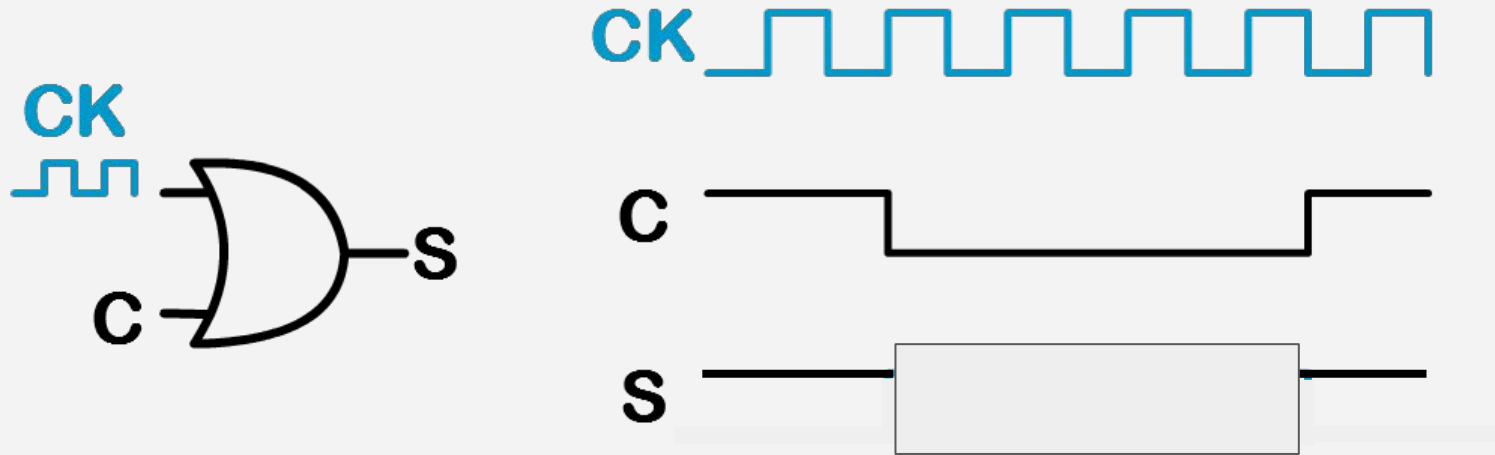


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Baixo*

Máscara de trem de pulsos em “um”

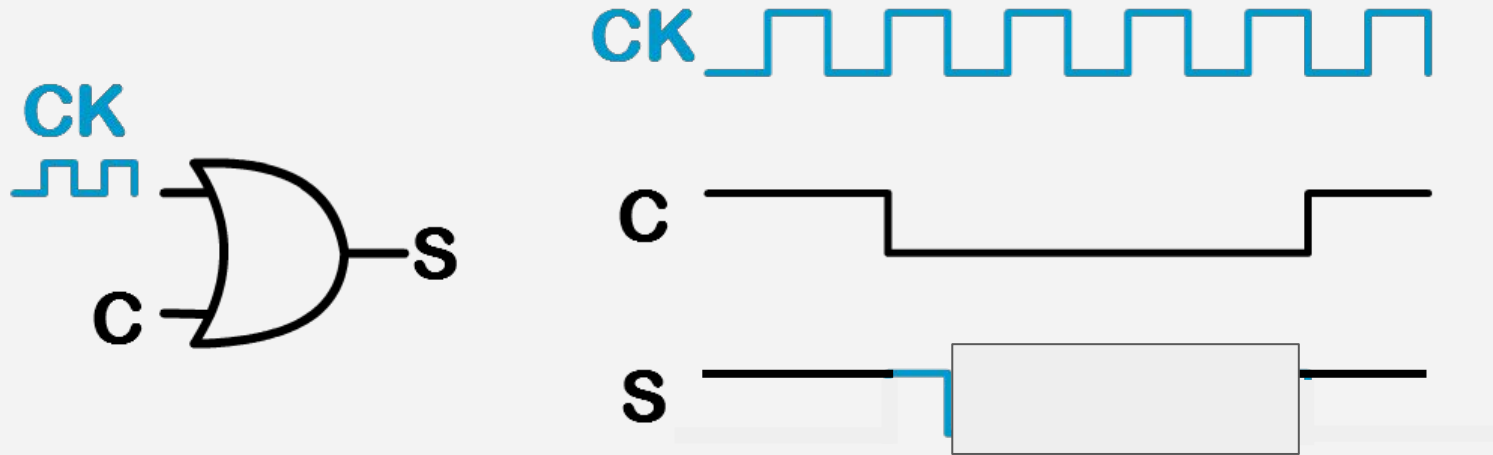


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Baixo*

Máscara de trem de pulsos em “um”

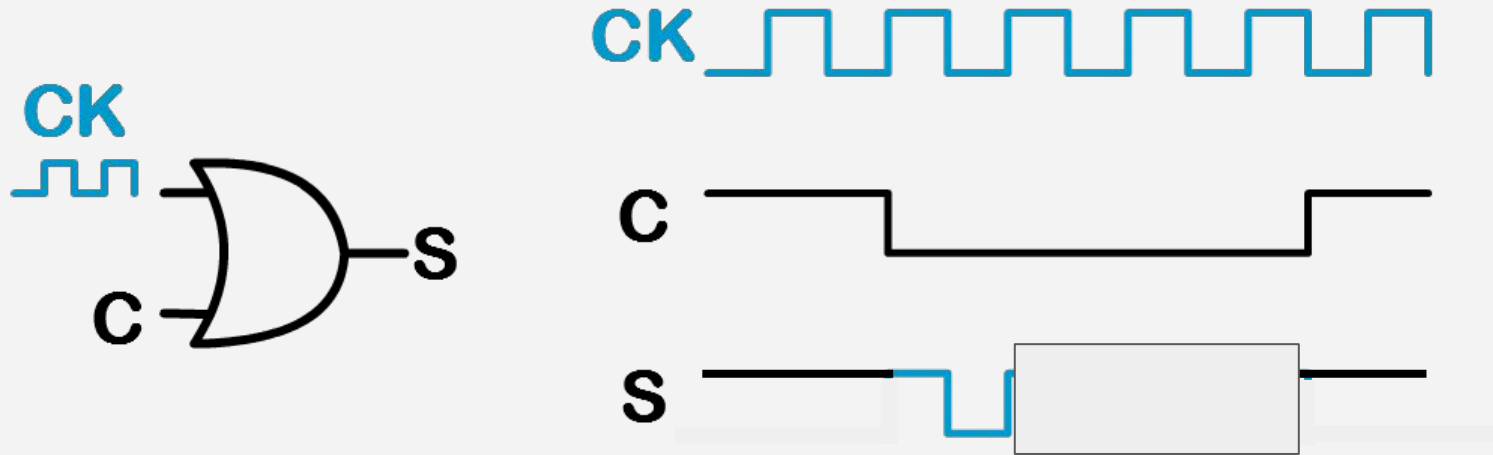


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Baixo*

Máscara de trem de pulsos em “um”

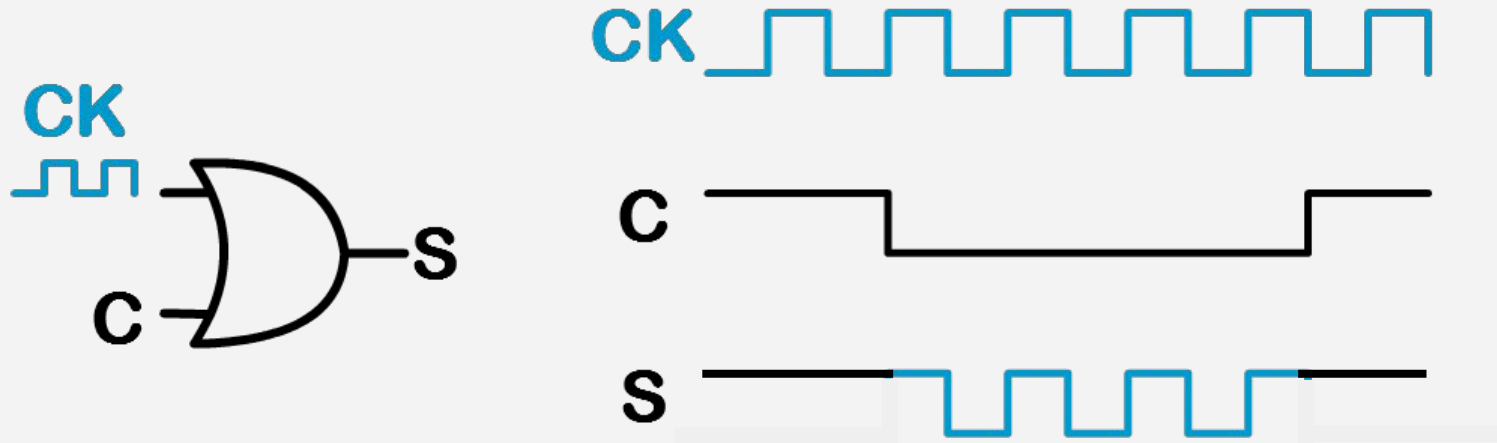


→ *Envia o sinal apenas quando C está em nível Baixo*

Inversão controlada de sinal

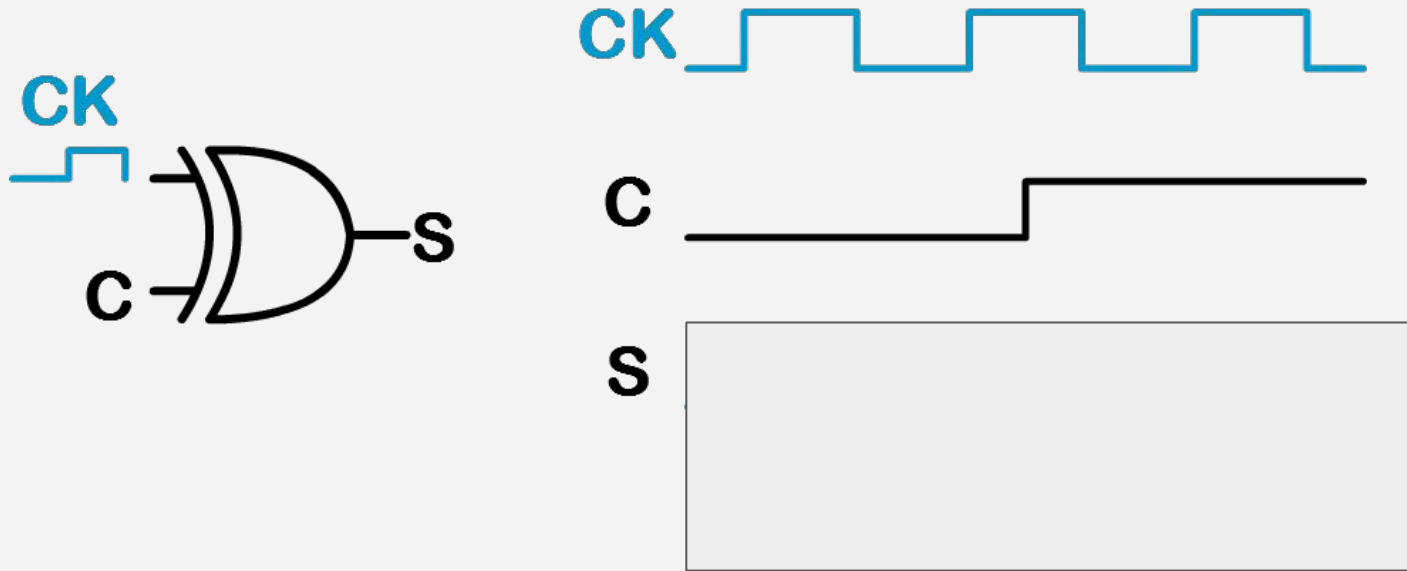


→ *Inverte o sinal quando C está em nível alto*

Inversão controlada de sinal

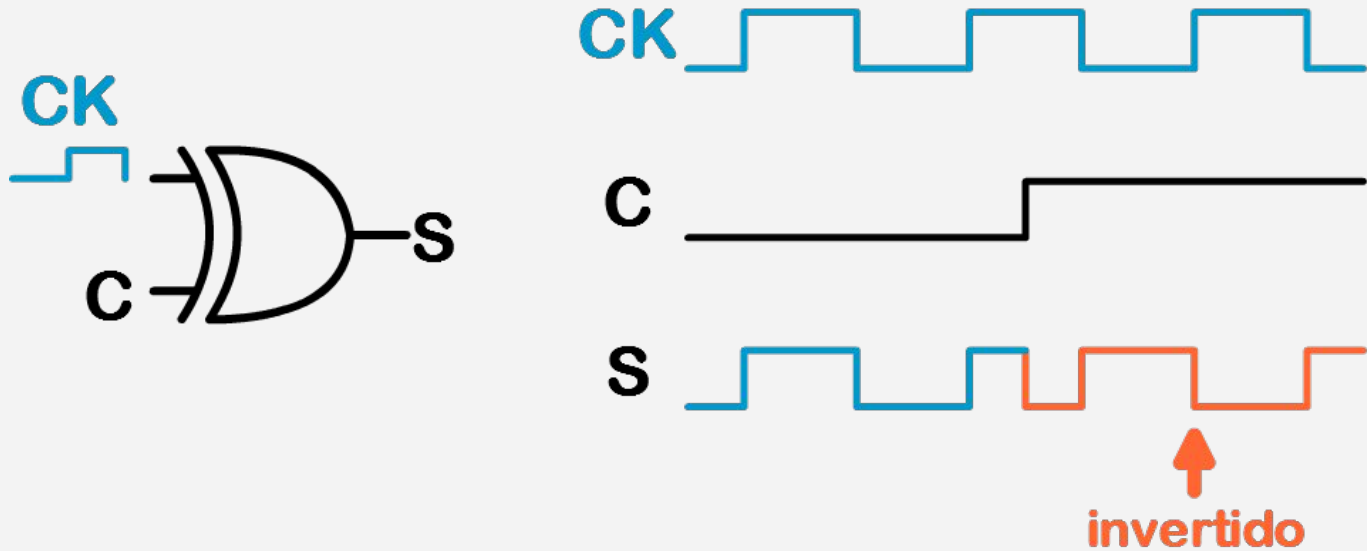


→ *Inverte o sinal quando C está em nível alto*

Portas inversoras alternativas

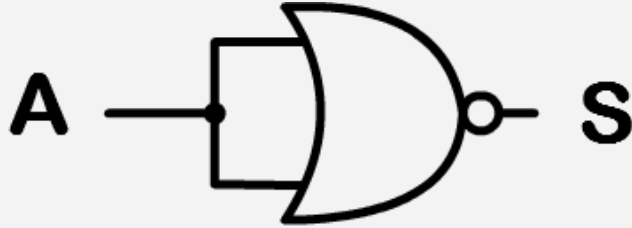

$$S = \overline{A}$$

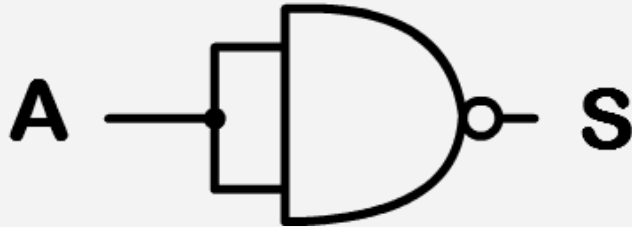

$$S = \overline{A}$$