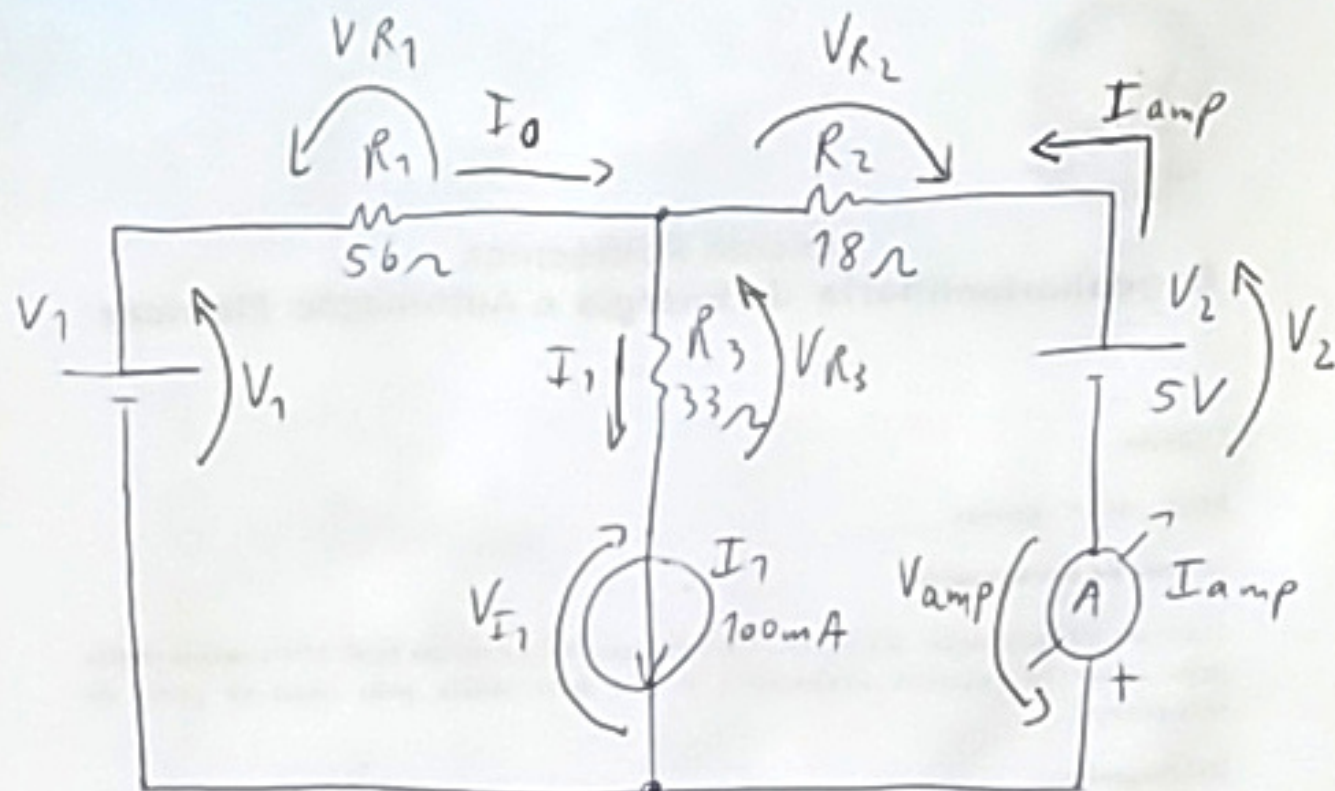


1



a)

$$V_{R2} = I_{amp} R_2$$

$$I_0 = I_1 - I_{amp}$$

$$V_{R1} = R_1 I_0$$

$$V_{amp} \approx 0V$$

$$V_1 = -V_{amp} + V_2 - V_{R2} + V_{R1}$$

$$V_1 = V_2 - R_2 I_{amp} + R_1 (I_1 - I_{amp})$$

$$V_1 = V_2 + R_1 I_1 - (R_1 + R_2) I_{amp}$$

6)

c) Após os cálculos numéricos, para todos os valores:

$$\begin{cases} V_1, V_2 : \text{gerador (ativo), } \cancel{\text{receptor}} \text{ linear } \frac{+|-}{\uparrow I} \\ I_1 : \text{receptor ativo, linear } \downarrow \uparrow V \\ R_1, R_2, R_3 : \text{receptor passivo, linear } \downarrow \uparrow V \end{cases}$$

1

$$b) P_{V_1} + P_{V_2} = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{I_1}$$

$$P_{V_1} = V_1 \cdot I_0$$

$$P_{V_2} = V_2 \cdot I_{amp}$$

$$P_{R_1} = R_1 I_0^2$$

$$P_{R_2} = R_2 I_{amp}^2$$

$$P_{R_3} = R_3 I_1^2$$

$$P_{I_1} = V_{I_1} I_1 = (V_1 - V_{R_1} - V_{R_3}) I_1$$

Nota: o erro por arredondamento ^(diferença na igualdade) deve ser menor que a menor parcela de potência, em pelo menos 100 vezes.

d) No limite,

$$I_{amp} = 0 \text{ A},$$

pois p/ V_2 ser receptor ativo,

$$I_{amp} < 0 \text{ A}.$$

Portanto:


$$I_0 = I_1 \text{ e}$$

$$V_1 = R_1 I_0 + V_2 - \cancel{V_{R_2}}^0 - \cancel{V_{I_{amp}}}^0$$

$$\therefore \boxed{V_1 = R_1 I_0 + V_2}$$

②
$$V_L = \frac{R_B}{R_A + R_B} \cdot \frac{R_L}{R_C + R_L} \cdot K \cdot V_{CC}$$

③

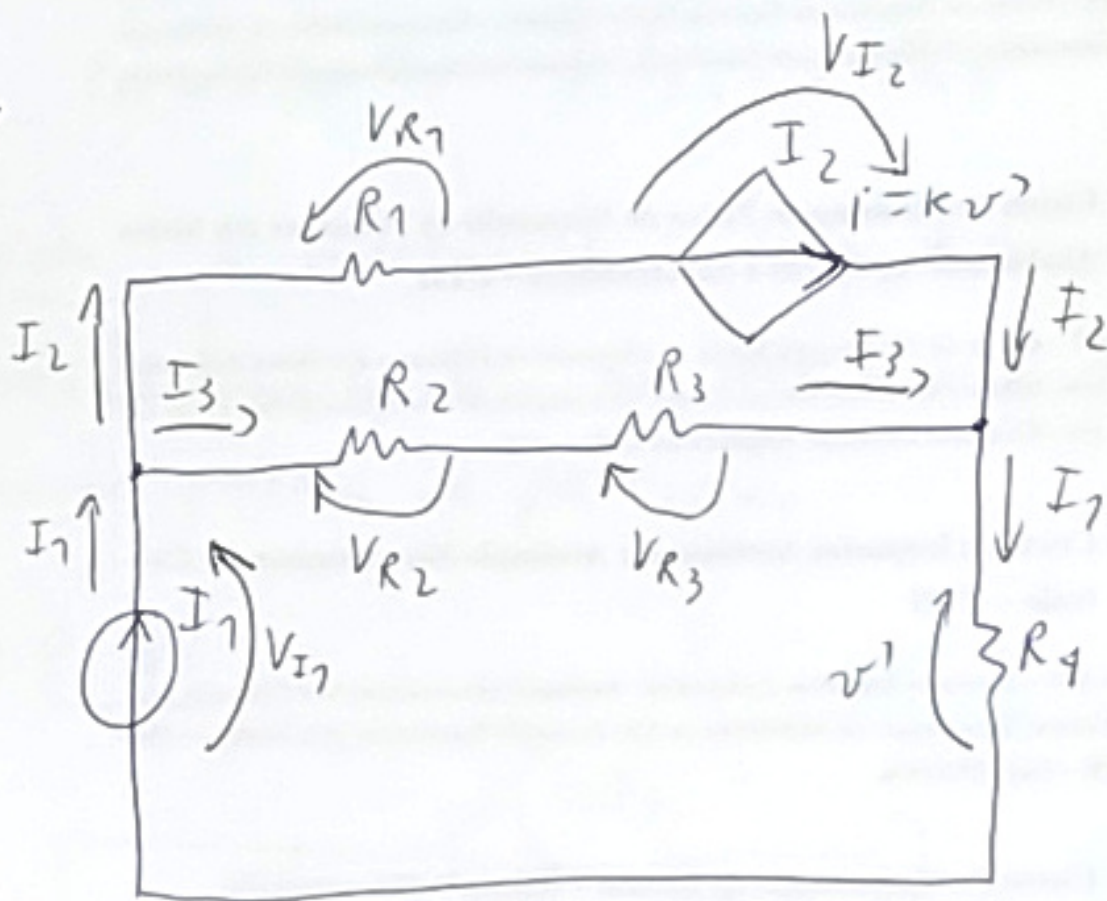

$$v' = R_4 I_1$$

$$I_2 = K v' = K R_4 I_1$$

$$I_3 + I_2 = I_1 \Rightarrow I_3 = I_1 - I_2$$

$$V_{I1} = v' + V_{R3} + V_{R2}$$

$$V_{I2} = V_{R1} - V_{R2} - V_{R3}$$

I_1 : receptor ativo, linear $I \uparrow \Phi \downarrow v$

I_2 : gerador (ativo), linear $I \uparrow \Phi \uparrow v$

$R_1 \dots R_4$: receptor passivo, linear

③

$$P_{I_2} = P_{I_1} + P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4}$$

$$P_{I_2} = V_{I_2} \cdot I_2$$

$$P_{I_1} = V_{I_1} \cdot I_1$$

$$P_{R_1} = V_{R_1} \cdot I_2$$


$$P_{R_2} = V_{R_2} \cdot I_3$$

$$P_{R_3} = V_{R_3} \cdot I_3$$

$$P_{R_4} = v' \cdot I_1$$

Nota: a diferença da igualdade, ~~é~~ por erro de arredondamento, deve ser 100x menor que a menor parcela de potência.


④ P / V_1 :

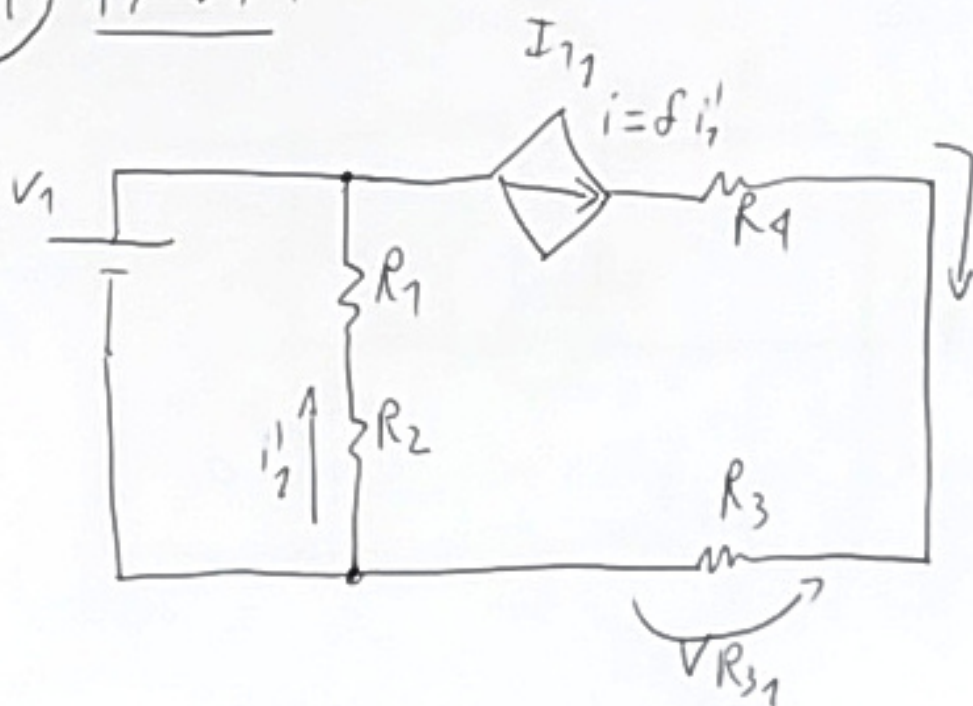

$$i_1' = - \frac{V_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R_{31}} = - \frac{\delta R_3}{R_1 + R_2} V_1$$

P / V_2 :

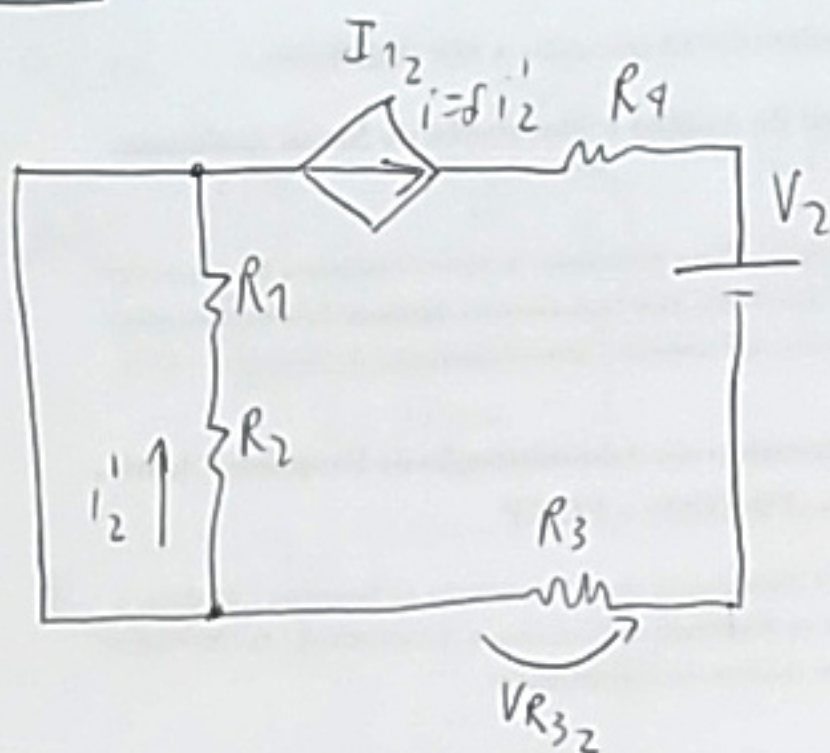


$$i_2' = 0A$$

$$\therefore I_2 = 0A$$

$$\boxed{V_{R32} = 0V}$$

P / I_2 :

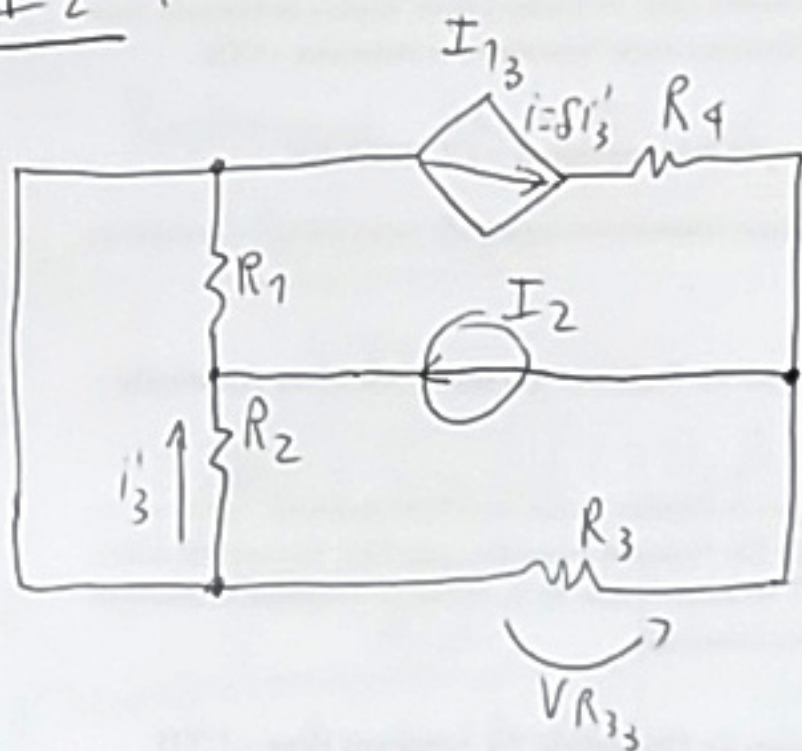



$$i_3' = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} I_2$$

$$\boxed{V_{R33} = -\frac{\delta R_1 R_3}{R_1 + R_2} I_2}$$

$$i. \boxed{V_{R3} = V_{R31} + V_{R32} + V_{R33}}$$

5

a)

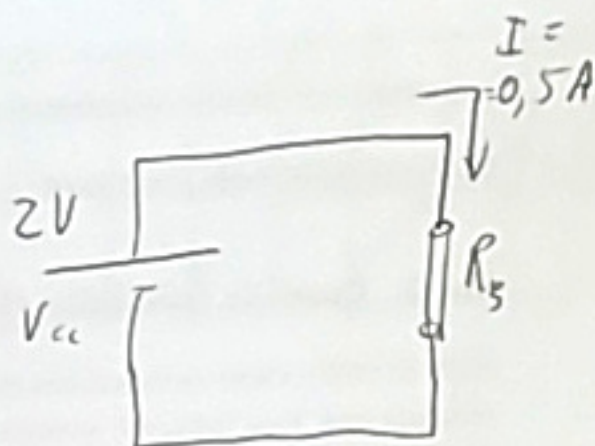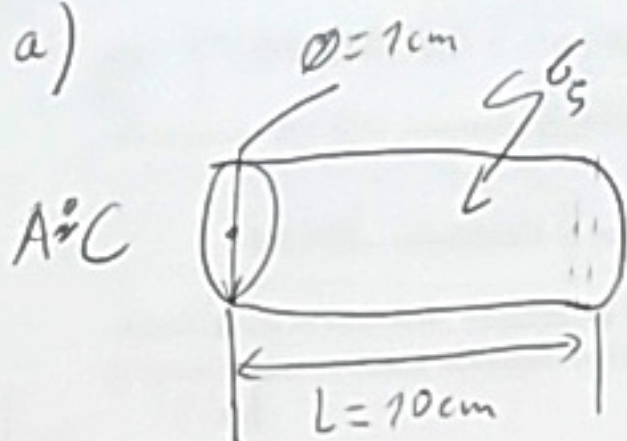

$$b) R_5(A^\circ C) = \frac{V_{cc}}{I}$$

$$R_5(A^\circ C) = \rho_5(A^\circ C) \frac{L(A^\circ C)}{S(A^\circ C)}$$

Desprezando ΔL e ΔS c/ $\Delta \theta$:

$$\rho_5(A^\circ C) = \frac{R_5(A^\circ C) \cdot S(A^\circ C)}{L(A^\circ C)}$$

$$\rho_5(A^\circ C) = \rho_5(20^\circ C) (1 + \alpha_5 \Delta \theta)$$

$$\therefore \rho_5(20^\circ C) = \frac{\rho_5(A^\circ C)}{1 + \alpha_5 (A - 20)}$$

$$\sigma_5(20^\circ C) = \frac{1}{\rho_5(20^\circ C)}$$


$$c) E = P \cdot \Delta t = V_{cc} \cdot I \cdot \Delta t(s)$$

$$E_{cal} = E_5 / k$$

$$k = 9,18 \text{ J/cal} \quad (\text{ou } k \approx 9,2 \text{ J/cal})$$

6

6) a)

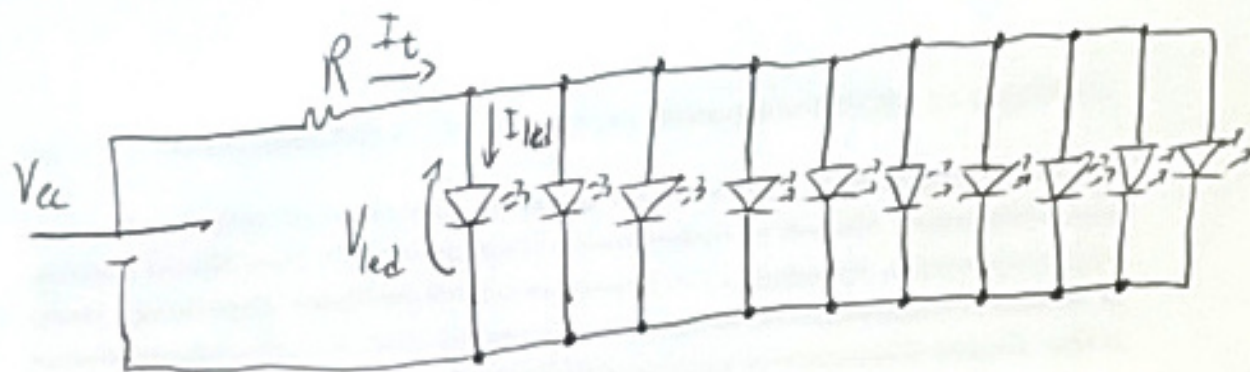

$$I_{led} = 10 \text{ mA}$$

$$I_t = 10 I_{led}$$

$$R = \frac{V_{cc} - V_{led}}{I_t} \Rightarrow \text{Adotar o valor comercial mais próximo. Múltiplo da potencia de 10 de:}$$

$$1,0 \quad 1,2 \quad 1,5 \quad 1,8$$

$$2,2 \quad 2,7 \quad 3,3 \quad 3,9$$

$$4,7 \quad 5,6 \quad 6,8 \quad 8,2$$

Tolerância: 5%

$$P_{R_{\max}} = \frac{V_R^2}{R_{\min}} = \frac{(V_{cc} - V_{led})^2}{0,95 R}$$

$$P_{R_{\text{marg}}} = 1,20 \cdot P_{R_{\max}} \quad (20\% \text{ a mais})$$

\Rightarrow Adotar $P_{R_{\text{nom}}}$ maior que $P_{R_{\text{marg}}}$, dentro de:
 $\frac{1}{8} \text{ W}, \frac{1}{4} \text{ W}, \frac{1}{2} \text{ W}, 1 \text{ W}, 2 \text{ W}, 3 \text{ W}, 5 \text{ W}, 10 \text{ W}.$

7